

PROJETO 6

Projeto de Circuitos Integrados Digitais (out./2014)

O objetivo deste projeto é trabalhar com alguns circuitos em VHDL e explorar hierarquias. Também será visto o ModelSim para simulação de VHDL.

1. Considere o circuito *prescaler* da Figura 1.

 


Figura 1. Prescaler 32/33.

O circuito composto pelos blocos não hachurados (três D-flip flops e o NAND de quatro entradas) compõe um contador assíncrono de 0 até 7 (conta 8). O circuito pode ser visto como tendo dois sinais de entrada (os sinais **SM** e um **clock**) e dois sinais de saída (os sinais **MC** e **saída**). A saída **MC** é igual a "0" apenas quando **SM** = "1" e o contador esta no "0" da contagem. O sinal **saída** é o **clock** dividido por 8.

2. * Descreva o contador assíncrono em VHDL (não fazer a descrição estrutural que repete o esquemático, mas sim em alto nível). Utilize o manual de VHDL do *software* Leonardo (LeonardoSpectrum HDL Synthesis Manual (D:\MGC\LeoSpec\LS2005a_82\doc)) para ver modelos se necessário.
3. * Simule no ModelSim o circuito e verifique seu funcionamento. Para isso:
 - crie uma pasta de trabalho, **work**, caso ainda não tenha feito;
 - *compile* o seu VHDL;
 - inicie a simulação, **Simule > Start Simulation**. Caso não sejam abertas as janelas de *wave* e *objectcs*, abri-las via comandos **View - Wave** e **View - Objects**.
 - crie os sinais de entrada (na janela de Objects, **Create Wave**);
 - coloque na janela *waves* os sinais de saída que deseja ver ("arraste" os sinais de uma janela a outra);

- execute a simulação.

Apresente o resultado gráfico da simulação

- Carregue o circuito VHDL, sintetize e otimize para *delay* utilizando a biblioteca da AMS.
- *Compare a implementação feita no **Leonardo** com a da Fig. 1. Qual é a maior diferença?
- *Verifique o caminho crítico e estime a máxima frequência de operação que este circuito pode atingir (apresente a figura com caminho crítico).
- *Apresente no relatório o VHDL e o esquemático final que obteve.
- *Exporte o circuito gerado para o *ICStation* e gere o esquemático. A partir do esquemático extraia o circuito para simulação e determine a máxima frequência de operação.
- Faça o *placement* automático das células. Dentro do menu **Place & Route** utilize os comando **MvOnRw** (*move on row*) e **MvInRow** (*move into rows*) para reposicionar as células para melhorar o *layout*.
- *Faça o *roteamento* das células sem usar poli (utilize no roteamento do V_{DD} e do V_{SS} linhas de 1,8 μm . Qual é a máxima corrente que pode passar pela alimentação nesse caso?).
- *Coloque os *ports*, passe o DRC, elimine os erros e faça o LVS. Apresente o *layout* obtido no relatório.
- *Simule o circuito extraído do *layout* (**R+C+CC**) e determine sua máxima velocidade.
- *Compare os resultados de velocidade obtidos nas questões 6, 8 e 12.
- *Com os dois blocos já escritos em VHDL, contador 4/5 e contador 8, monte o *Prescaler* completo VHDL (agora descrevendo um bloco conectado ao outro). Apresente o VHDL.
- *Simule no ModelSim o circuito e verifique seu funcionamento. Apresente os resultados gráficos da simulação.
- Faça a síntese e teste duas possibilidades disponíveis no Leonardo: **mantendo a hierarquia** e **flat** (apresente os esquemáticos)
- *Verifique, para o caso *flat*, qual é o caminho crítico (apresente a figura com caminho crítico e indique no esquemático completo onde ele está). Está correto?
- Para os dois casos exporte o circuito para o ICStation.
- *Gere o esquemático em cada caso (deixe-os em bibliotecas diferentes). Qual é a diferença em cada caso? Quando é interessante usar um ou outro?
- *A partir do esquemático com hierarquia, monte o *layout* do prescaler completo (aproveite os *layouts* já feitos). Passe o DRC e faça o LVS. Apresente o *layout* obtido no relatório.

- 21.** *Extraia o circuito (R+C+CC), determine a máxima velocidade de operação e, nessa velocidade, determine a razão (potência consumida)/GHz. Determine também a área do circuito.