

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Escola de Engenharia de São Carlos
SEL0621 - Projetos de Circuitos Integrados Digitais I
Prof. Dr. João Pereira do Carmo

Projeto 10

Davi Diório Mendes	7546989
Nivaldo Henrique Bondança	7143909



29 de outubro de 2014

Lista de Figuras

1	Caminho crítico, <i>Critical Path</i> , do sistema de acordo com o <i>LeonardoSpectrum</i>	p. 6
2	<i>Layout</i> do circuito <i>uart</i>	p. 8
3	<i>Prescaler</i> 32/33	p. 9
4	Máquina de estados de um contador 4/5	p. 9
5	Esquemático da máquina de estados	p. 11
6	<i>Layout</i> da máquina de estados	p. 12
7	Máxima frequência de operação para MC = 0	p. 13
8	Máxima frequência de operação para MC = 1	p. 13

Lista de Tabelas

1	Máximas frequência de operação.	p. 12
---	---	-------

Códigos Fontes

1	Código fonte da máquina de estados	p. 10
---	--	-------

Introdução

Neste relatório são exploradas a ferramenta *LeonardoSpectrum*, o roteamento de circuitos com um alto número de componentes e a criação, manipulação e análise de circuitos gerados a partir de um código VHDL.

Resumo

O objetivo deste projeto é gerar a partir de uma descrição de alto nível o *layout* de um circuito.

Questões

1. Vamos utilizar agora o programa *LeonardoSpectrum (Windows)*. Para poder empregar as bibliotecas da *AMS_{0.35μm}* devemos ter alguns arquivos (*c35_CORELIB.syn*; *c35_CORELIB_3B.syn*; etc.) no diretório *C:\MGC\LeoSpec\LS2005a_82\lib*. Verifique se eles já estão lá; caso não estejam, copie os arquivos do diretório *Mentor/Lib* (pen drive) para aquele diretório. Ao abrir o *Leonardo* configure o *working diretory* para sua área de trabalho. Neste diretório serão colocados os resultados do que fizer.

2. Vamos sintetizar inicialmente o circuito descrito no arquivo *uart.vhd* do diretório *Demo* (*C:\MGC\LeoSpec\LS2005a_82\Demo*) que descreve um universal asynchronous receiver/-transmitter. Abra este arquivo no *Leonardo* (*INPUT - Open files*) e então execute o comando *INPUT - Read*. Observe que ao ser feita a leitura já é realizada uma primeira síntese.

3. Abra o arquivo texto dentro do *Leonardo* e dê uma olhada no conteúdo do *uart.vhd* (click duas vezes em cima do nome do arquivo). Faça alguma modificação no arquivo de forma a causar erro (por exemplo, troque *"ENTITY uart IS"* por *"ENTITY art IS"*). Salve, feche o texto e execute novamente o *INPUT - Read*. Veja as mensagens de erro. Caso abra novamente o arquivo texto aparecerão indicações dos erro.

4. Selecione a tecnologia para *AMS-C35_CORELIB (Technology)* e otimize o circuito (*Optimize-Optimize*).

5. Veja os esquemáticos que foram gerados (observe o esquemático com a opção *multipages* ou não). Qual é a diferença entre o esquemático associado a *EXEMPLAR_XTR* e o esquemático associado a *EXEMPLAR*.

O esquemático EXEMPLAR é o esquemático otimizado utilizando apenas componentes da tecnologia especificada, enquanto o esquemático EXEMPLAR_XTR é o esquemático originalmente gerado pelo programa, sem, necessariamente utilizar os componentes escolhidos.

6. Verifique o *Critical Path* do esquemático sintetizado e mapeado na tecnologia da AMS. O que significa este *critical path* e como é calculado?

O *Critical Path* mostra o caminho do crítico do circuito, isto é, o caminho que utiliza o maior tempo total de propagação, o tempo que limitará a frequência de operação do circuito. O caminho crítico, *Critical Path*, é calculado somando os atrasos de propagação gerados por cada componente em um caminho entre dois *Flip-Flops*.

7. Refaça a otimização alterando as opções de objetivo, área, velocidade, etc. e verifique os resultados. Variando as opções, minimize o *Critical Path*. Qual o valor final obtido e qual a frequência máxima de operação que o circuito sintetizado pode atingir? Apresente no relatório a figura do caminho crítico encontrado.

Após algumas otimizações, foi encontrado um caminho crítico, como mostra a **Figura 1** com tempo de atraso de propagação de $2,48ns$, o que implica uma frequência máxima de operação de $403,2MHz$.

 


Figura 1: Caminho crítico, *Critical Path*, do sistema de acordo com o *LeonardoSpectrum*

8. Vamos gerar agora um arquivo de saída no formato *Verilog*. O *Verilog* é uma linguagem de descrição de hardware usada com C.I.s (mais usada que o VHDL na indústria). Este formato servirá de interface para passarmos os resultados para o *Design Architecture*. No *Leonardo*, depois de fazer a síntese, vá ao menu *Output*, e configure para gerar *Verilog*. De o nome que deseja e lembre-se que o resultado será colocado no diretório de trabalho que escolheu.

9. Verifique o arquivo de saída com um editor de texto e tente compreender a descrição que está feita (ao menos ter uma idéia).

10. Gere arquivos *Verilog* para os circuitos `uart.vhd` e `priority_encoder.vhd`. Transfira os arquivos *Verilog* para o Linux (no sistema Linux, os arquivos do Windows podem ser

vistos no diretório /windows). Agora devemos convertê-los para gerar um *layout*. Abra o *IcStudio* (em algum projeto que já usou ou em um novo). Nele dê o comando `import verilog`. Configure:

```
Output library: onde quer colocar
Verilog netlist: o arquivo gerado
Name map file: local/tools/dkit/ams_3.70_mgc/mentor/c35/verilogin_cellmapfiles/
               c35b4_digital.cellmap
```

Execute. Deve ser criado tanto o esquemático como o símbolo do circuito `uart` e do circuito `priority.encoder`. Verifique ambos. No esquemático da `uart` há mais de uma página e para o *Check Schematic* passar corretamente as duas páginas do esquemático devem estar abertas.

11. A partir do esquemático (utilize o *viewpoint*) faça a geração do *layout* da `uart`. No roteamento utilize para *VDD* e *VSS* apenas linhas mais largas do que $1,8\mu m$. Para conseguir isso utilize, dentro do menu *ARoute*, a edição dos `net Classes`.

Procure nesse circuito fazer o roteamento mas observe que devido ao tamanho, completa-lo é bastante trabalhoso. Após o roteamento passe o *LVS* e o *DRC*.

Obs.1: Para se posicionar todas as células da `uart` é necessário se ter as duas páginas do esquemático abertas no *ICStation*. Para isso utilize o comando `$open_sheet()`. Posteriormente selecione todas as células de cada esquemático e faça o seu *placement*.

Obs.2: Para terminar *layout* a sugestão é seguir os passos:

- Faça inicialmente o roteamento das linhas de alimentação (*VDD* e *VSS*);
- Execute, sem colocar os ports, o roteamento automático do restante dos sinais. Deixe os metais configurados para serem utilizados em apenas uma direção;
- Quando o número de ligações não feitas estiver em torno de 30, altere a configuração para permitir que os metais sejam utilizados nas duas direções;
- Agora selecione uma linha de cada vez e mande executar o roteamento automático. Caso a ferramenta não consiga executar um roteamento, apague as ligações que estão atrapalhando, sempre há, ou tente o *RIP*. Não use indiscriminadamente o comando *RIP*, pois algumas vezes ele piora o roteamento;
- Quando conseguiu realizar todas as ligações execute o *LVS* (coloque nele a opção "ignorar os ports");
- Após o *LVS* dar resultado correto acrescente os *ports* e termine o roteamento;

- Passe o *DRC* e corrija os erros (muitos);
- Termine o *layout* passando o *LVS* (agora considerando os *ports*).

Obs.3: o item acima é bastante trabalhoso, mas será um excelente treino para roteamento e *DRC*.

O *layout* final está representada na **Figura 2**.

 


Figura 2: *Layout* do circuito *uart*

12. Considere o circuito da **Figura 3** (circuito prescaler).

O circuito composto pelos blocos hachurados (três *D-flip-flops* e duas portas lógicas) compões uma máquina de estados. Considere que:

- os sinais A, B e C definem o estado da máquina (ex.: o estado 000 é quando A="0", B="0" e C="0");
- esta máquina tem como entrada o sinal MC que define se o circuito divide o *clock* por 4, MC = "1", ou por 5, MC = "0";
- a saída é o sinal A.

A máquina de estados implementada está representada na **Figura 4**.

 


Figura 3: Prescaler 32/33

 


Figura 4: Máquina de estados de um contador 4/5

13. Verifique que a máquina de estados representada pelo diagrama que traçou funciona dividindo o sinal de *clock* por 4 ou 5, de acordo com o valor de *MC*.

14. Descreva a máquina de estados em *VHDL*. Utilize o manual de *VHDL* do software Leonardo (*LeonardoSpectrum HDL Synthesis Manual*: D:\MGC\LeoSpec\LS2005a_82\doc\leospec_hdl.pdf) para ver modelos de descrição para máquinas de estado. Apresente o *VHDL* no relatório.

A descrição da máquina de estados está descrita no **Código fonte 1**

Código Fonte 1: Código fonte da máquina de estados

```

1 entity divisor_4_5 is
2
3     port ( mc, clk : in bit;
4           A       : out bit );
5
6 end divisor_4_5;
7
8 architecture div_4_5_imp of divisor_4_5 is
9     type state_type is (s000, s001, s010, s011, s100, s101, s110, s111);
10    signal act_state, next_state : state_type;
11 begin
12
13    -- Atualização de estados.
14    registers : process (clk)
15    begin
16        if (clk'event and clk='1') then
17            act_state <= next_state;
18        end if;
19    end process;
20
21    --Transição de estados.
22    transitions : process (mc)
23    begin
24        case act_state is
25            when s000 =>
26                A <= '0';
27                if (mc='0') then
28                    next_state <= s010;
29                else
30                    next_state <= s011;
31                end if;
32            when s001 =>
33                A <= '0';
34                if (mc='0') then
35                    next_state <= s010;
36                else
37                    next_state <= s011;
38                end if ;
39            when s010 =>
40                A <= '0';
41                next_state <= s011;
42            when s011 =>
43                A <= '0';
44                next_state <= s111;
45            when s100 =>
46                A <= '1';
47                if (mc='0') then
48                    next_state <= s000;
49                else
50                    next_state <= s001;
51                end if ;
52            when s101 =>
53                A <= '1';

```

```

54         if (mc='0') then
55             next_state <= s000;
56         else
57             next_state <= s001;
58         end if;
59     when s110 =>
60         A <= '1';
61         next_state <= s001;
62     when s111 =>
63         A <= '1';
64         next_state <= s101;
65     end case;
66 end process;
67 end div_4_5_imp;

```

15. Abra e leia o circuito *VHDL*, corrija os possíveis erros e otimize. Verifique o circuito gerado e compare com o esquemático da Figura 1.

16. Feche o Leonardo e abra novamente. Leia o *VHDL*, mas tome cuidado para utilizar como Encoding Style a opção Binary. Otimize e veja se o resultado melhorou. Otimize o circuito para obter o menor *Critical Path*.

Qual é o valor encontrado? Apresente o esquemático obtido.

Após as otimizações, foi encontrado, para o caminho crítico, um valor de atraso de 0,96ns. O esquemático da máquina de estados está representado na **Figura 5**

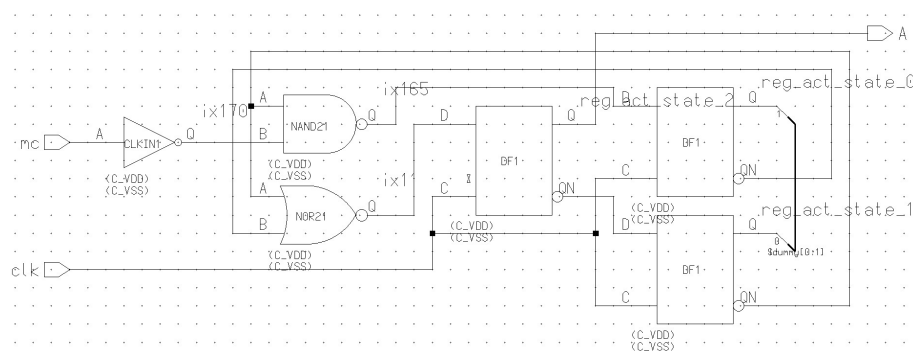


Figura 5: Esquemático da máquina de estados

17. Sintetize o circuito utilizando a biblioteca da AMS.

18. Faça as verificações com DRC e LVS e apresente o *layout* final.

O *layout* final da máquina de estados está representado na **Figura 6**.

19. Faça a extração do circuito com R+C+CC e determine a máxima velocidade que o circuito atinge (teste para MC = "1" e para MC= "0"). Compare o resultado com o encontrado no item

 


Figura 6: *Layout* da máquina de estados

17.

Os resultados para maior frequência de operação estão representados na **Tabela 1**.

As frequências de operação máxima da simulação foram obtidas através da **Figura 7** e **Figura 8**.

Após uma análise dos dados, percebe-se que há uma grande diferença entre o valor calculado no *LeonardoSpectrum* e os calculados na extração R+C+CC. Isso ocorre, pois, na simulação, são considerados os elementos parasitas do circuito, que são ignorados no cálculo do *LeonardoSpectrum*.

Tabela 1: Máximas frequência de operação.

Modelo	Frequência (GHz)
<i>LeonardoSpectrum</i> – Critical Path	1,04
Simulação (MC = 1)	0,92
Simulação (MC = 0)	0,91

 


Figura 7: Máxima frequência de operação para MC = 0

 


Figura 8: Máxima frequência de operação para MC = 1