

# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Escola de Engenharia de São Carlos  
SEL0621 - Projetos de Circuitos Integrados Digitais I  
Prof. Dr. João Pereira do Carmo

---

## Projeto 7

Davi Diório Mendes	7546989
Nivaldo Henrique Bondança	7143909

---



19 de setembro de 2014

## *Lista de Figuras*

1	a)Espelho de corrente convencional; b)Espelho de corrente Wilson . . . . .	p. 9
2	Circuito gerador de corrente de referência. . . . .	p. 11
3	Relações entre correntes de $M_4$ e $M_3$ . . . . .	p. 16
4	Corrente X Resistência. . . . .	p. 16
5	Corrente $I_S$ X Tensão $V_{DD}$ . . . . .	p. 18
6	Faixa de tensão adequada. . . . .	p. 18
7	Circuito reprojetoado . . . . .	p. 19
8	Corrente $I_S$ X Tensão $V_{DD}$ . . . . .	p. 19
9	Circuito não funcional . . . . .	p. 20
10	Desenho do resistor RPOLYH . . . . .	p. 22
11	<i>Layout</i> do circuito fonte de corrente . . . . .	p. 22
12	Corrente de saída do circuito . . . . .	p. 22
13	Histograma da corrente de saída quando $V_{DD} = 3,0V$ . . . . .	p. 23
14	Corrente X Tensão na saída . . . . .	p. 23
15	Corrente X Temperatura . . . . .	p. 24
16	Gráfico de $I_S$ (em dB) X Frequência (Hz) . . . . .	p. 27
17	Soma de grandezas PTAT e CTAT. . . . .	p. 27
18	Fonte de tensão de referência. . . . .	p. 28
19	Tensão $V_{BE}$ x Temperatura . . . . .	p. 28
20	Esquemático do circuito . . . . .	p. 29
21	Gráfico de $V_{REF}$ x Temperatura . . . . .	p. 30
22	Coeficiente de temperatura . . . . .	p. 30

23	<i>Layout da fonte de tensão completa</i>	p.31
----	---	------

## *Lista de Tabelas*

1	Critério para determinar a região de operação do transistor. . . . .	p. 6
2	Dimensões $W$ e $L$ tomadas para os transistores da figura 2. . . . .	p. 14

## ***Códigos Fontes***

1	Arquivo da simulação para análise das relações entre corrente . . . . .	p. 15
2	Simulação para temperatura variando de -20°C até 100°C . . . . .	p. 21
3	Simulação AC de 10 KHz a 100 MHz . . . . .	p. 25

## Introdução

Nesta pratica foi realizado um trabalho extensivo com fontes geradoras de corrente de referência.

## Resumo

Neste laboratório será projetado um circuito para gerar corrente de referência. Para isso serão vistos o modo de operação de fraca inversão em transistores e conceitos de casamento de componentes. Na fonte de corrente final serão colocados *Pads* de alimentação.

Um transistor MOS pode estar operando, de acordo com a concentração de portadores no canal, em três regiões distintas que são:

- i Inversão Forte (*Strong Inversion*): a tensão  $V_{GS}$  (porta-fonte) é suficiente para formar um canal com concentração de portadores igual ou superior à concentração de portadores intrínseca do substrato. Observemos que o tipo de portador no canal é diferente do portador intrínseco do substrato. É esta a região de operação estudada normalmente.
- ii Inversão Fraca (*Weak Inversion*): a tensão  $V_{GS}$  (porta-fonte) está próxima à tensão de *threshold* do transistor, formando um canal com concentração de portadores inferior a concentração intrínseca de portadores do substrato. Utilizada para circuitos de baixíssimo consumo de potência.
- iii Inversão Moderada (*Moderate Inversion*): é uma região de transição, não muito bem definida, entre as regiões de inversão forte e inversão fraca. Equações que descrevem o transistor nesta faixa não são muito precisas.

Normalmente se verifica a região de operação do transistor analisando a corrente que passa no dreno. Um critério para determinar em qual região o transistor opera é apresentado na Tabela 1.

Tabela 1: Critério para determinar a região de operação do transistor.

Região de Operação	Condição
Inversão Forte	$LIM > 10$
Inversão Fraca	$LIM < 0,1$
Inversão Moderada	$0,1 < LIM < 10$

Nesta tabela temos que  $LIM = \frac{I_D}{I_{Dlim}}$  e  $I_{Dlim} = \mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot 2 \cdot (n \cdot V_T)^2$  onde  $I_D$  é a corrente de dreno;  $\mu$  é a mobilidade dos portadores do canal;  $C_{ox}$  é a capacitância por área da porta;  $W$

e  $L$  são as dimensões do transistor;  $n$  = fator de inclinação de inversão fraca (seu valor depende da tecnologia mas varia entre 1,2 e 1,6); e  $I_{D0}$ . Para a inversão fraca, a equação que descreve a operação do transistor MOS é

$$I_D = \frac{W}{L} \cdot I_{D0} \cdot e^{V_G/nV_T} \cdot \left( e^{-V_S/V_T} - e^{-V_D/V_T} \right) \quad (1)$$

onde  $V_G$ ,  $V_S$  e  $V_D$  são, respectivamente, as tensão de *gate*, *source* e *dreno* relativas ao *bulk*;  $I_{D0}$  é uma constante da tecnologia com dimensão de corrente. Em operação normal,  $V_D \gg V_T$  e, neste caso, ficamos reduzidos a seguinte relação

$$I_D = \frac{W}{L} \cdot I_{D0} \cdot e^{V_G/nV_T} \cdot e^{-V_S/V_T} \quad (2)$$

$I_D$  será, portanto, uma função exponencial de aproximadamente  $V_{GS}$  (semelhante ao que ocorre em um transistor bipolar).

## Questões

1. \*O valor de  $g_m$  varia de acordo com sua região de operação. Na região de forte inversão temos que

$$g_m = \sqrt[2]{2 \cdot I_D \cdot \mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L}} = \frac{2 \cdot I_D}{V_{GS} - V_T} \quad (3)$$

e na região de inversão moderada

$$g_m = \frac{I_D}{n \cdot V_T \cdot \sqrt[2]{1 + LIM}} \quad (4)$$

Determine o valor de  $g_m$  para o transistor operando na região de fraca inversão com  $V_D \gg V_T$  e  $n = 1$ . Obs.:  $g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}$

Como trata-se da região de inversão fraca, com  $V_D \gg V_S$ , sabe-se que

$$I_D = \frac{W}{L} \cdot I_{D0} \cdot e^{V_G/nV_T} \cdot e^{-V_S/V_T} \quad (5)$$

Tomando  $n = 1$  e  $g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}$ ,

$$I_D = \frac{W}{L} \cdot I_{D0} \cdot e^{V_G/V_T} \cdot e^{-V_S/V_T} \quad (6)$$

$$I_D = \frac{W}{L} \cdot I_{D0} \cdot e^{\frac{V_G - V_S}{V_T}} \quad (7)$$

$$I_D = \frac{W}{L} \cdot I_{D0} \cdot e^{\frac{V_{GS}}{V_T}} \quad (8)$$

$$\Rightarrow g_m = \frac{\partial \left( \frac{W}{L} \cdot I_{D0} \cdot e^{\frac{V_{GS}}{V_T}} \right)}{\partial V_{GS}} \quad (9)$$

$$(10)$$

$$\therefore g_m = \frac{1}{V_T} \cdot \frac{W}{L} \cdot I_{D0} \cdot e^{\frac{V_{GS}}{V_T}} \quad (11)$$

2. \*Mostre que para uma corrente igual a  $I_{Dlim}$  os valores de  $g_m$  calculados considerando o transistor em fraca ou forte inversão coincidem.

Trabalhando a equação 8,

$$V_{GS} = V_T \cdot \ln \left( \frac{I_D}{(W/L) \cdot I_{D0}} \right) \quad (12)$$

Utilizando esse resultado com o obtido no exercício anterior (equação 11), tem-se

$$g_m = \frac{W}{L} \cdot \frac{I_{D0}}{V_T} \cdot e^{\frac{V_T \cdot \ln \left( \frac{I_D}{(W/L) \cdot I_{D0}} \right)}{V_T}} \quad (13)$$

$$\Rightarrow g_m = \frac{W}{L} \cdot \frac{I_{D0}}{V_T} \cdot \left( \frac{I_D}{(W/L) \cdot I_{D0}} \right) \quad (14)$$

$$\Rightarrow g_m = \frac{I_D}{V_T} \quad (15)$$

Considerando a corrente como  $I_{Dlim}$ , tem-se:

$$I_D = I_{Dlim} = \mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot 2 \cdot V_T^2 \quad (16)$$

$$\Rightarrow g_m = \frac{\mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot 2 \cdot V_T^2}{V_T} \quad (17)$$

$$\Rightarrow g_m = \sqrt[2]{\left( \mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot 2 \cdot V_T \right)^2} \quad (18)$$

$$\Rightarrow g_m = \sqrt[2]{\left( \mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot 2 \cdot V_T^2 \right) \cdot \left( \mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot 2 \right)} \quad (19)$$

$$\Rightarrow g_m = \sqrt[2]{I_D \cdot \left( \mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot 2 \right)} \quad (20)$$

Reajitando a expressão, pode-se observar que as equações de  $g_m$  para os casos de inversão



forte e fraca coincidem.

$$\therefore g_m = \sqrt[2]{2 \cdot I_D \cdot \mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L}} \quad (21)$$

**3.** \*Considere os dois espelhos de corrente apresentados na Figura 1. Um deles é um espelho de convencional e o outro é um espelho de corrente de Wilson.

**3.1** Em que circunstância, no espelho convencional, a corrente de saída  $I_0$  é exatamente igual à corrente  $I_{REF}$ .

**3.2** Determine a impedância de saída do espelho convencional.

**3.3** Caso este valor for pequeno qual é a consequência? Como ele pode ser aumentado?

**3.4** Determine a impedância de saída do espelho Wilson e mostre que é aproximadamente igual a

$$\frac{V_0}{I_0} \approx \frac{g_{m1}}{g_{o1}} \cdot \frac{g_{m3}}{g_{m2}} \cdot \frac{1}{g_{o3}} \approx \frac{g_{m1}}{g_{o1}} \cdot \frac{1}{g_{o3}} \quad (22)$$

para o caso onde  $M_1$  é igual a  $M_2$  (ignore o efeito de corpo)

**3.5** Compare a impedância de saída das duas configurações. Qual é maior?

**3.6** Qual a desvantagem do espelho de Wilson?

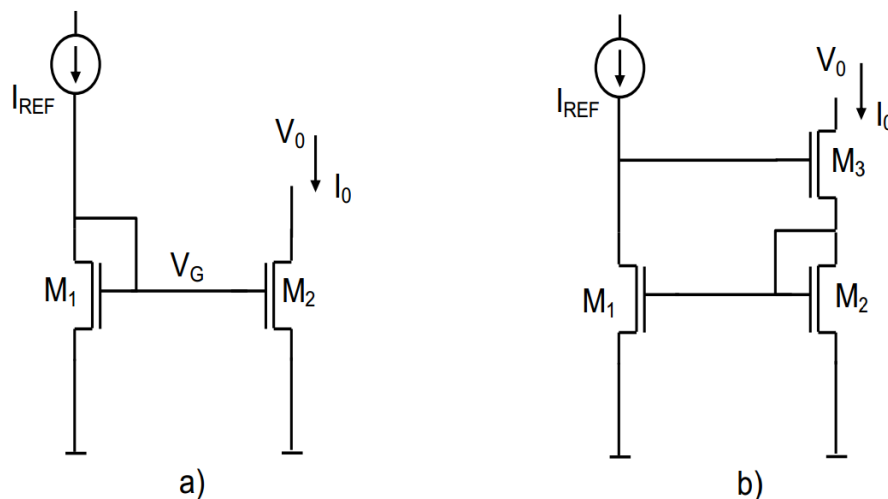


Figura 1: a)Espelho de corrente convencional; b)Espelho de corrente Wilson

Para que a corrente de saída  $I_0$  seja exatamente à corrente  $I_{REF}$ , os transistores devem possuir a mesma relação  $(W/L)$  e também tensões entre *source* e dreno iguais.

Caso a impedância de saída do espelho convencional seja pequena, haverá uma maior oscilação na corrente de saída em função da tensão aplicada no espelho. Para se aumentar a impedância, melhorar a estabilidade da saída e, consequentemente, tornar o circuito melhor (por manter uma

corrente de saída mais constante), pode-se aumentar o comprimento dos transistores.

Sabendo que  $g_m \gg g_0 \Rightarrow \frac{g_m}{g_0} \gg 1$ . Como a impedância no espelho de corrente de Wilson é, tipicamente,  $g_m$  e a do espelho de corrente convencional é  $g_0$ . Portanto a impedância do espelho de corrente de Wilson é maior.

Uma das desvantagens da utilização do espelho de Wilson é que o circuito precisará de uma tensão mínima de alimentação maior para o seu correto funcionamento

4. \*Considere o circuito da figura abaixo (Fig. 2). Este circuito é formado pelo espelho de corrente  $M_3$ ,  $M_4$  e  $M_5$  e os transistores trabalhando em fraca inversão  $M_1$  e  $M_2$ . Ele serve para gerar uma corrente de referência  $I_S$ . Considere que  $-\left(\frac{W}{L}M_4\right)$  é  $M$  vezes maior que  $\left(\frac{W}{L}M_3\right)$ ;  $-\left(\frac{W}{L}M_2\right)$  é  $N$  vezes maior que  $\left(\frac{W}{L}M_1\right)$  (ambos operam em fraca inversão);  $-\left(\frac{W}{L}M_5\right)$  é  $X$  vezes maior que  $\left(\frac{W}{L}M_3\right)$ . Mostre que a corrente de saída tem, quando os transistores  $M_3$ ,  $M_4$  e  $M_5$  estão em saturação, a expressão

$$I_S = X \cdot \frac{V_T}{R} \cdot \ln(M \cdot N) \quad (23)$$

Devido ao espelho de corrente formado pelos transistores  $M_3$  e  $M_4$ , e suas relações de tamanho, tem-se que a relação das correntes de  $M_1$  e  $M_2$  é  $M$ , desta forma

$$\frac{I_1}{I_2} = M \quad (24)$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{(W/L)_1}{(W/L)_2} \cdot \frac{e^{V_{G1}/n \cdot V_T} \cdot e^{-V_{S1}/V_T}}{e^{V_{G2}/n \cdot V_T} \cdot e^{-V_{S2}/V_T}} \quad (25)$$

$$(26)$$

Pela relação de tamanho de  $M_1$  e  $M_2$  e sabendo que  $V_{G1} = V_{G2}$ ,

$$\frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} = N \quad (27)$$

$$M = \frac{I_1}{I_2} = \frac{(W/L)_1}{(W/L)_2} \cdot \frac{e^{-V_{S1}/V_T}}{e^{-V_{S2}/V_T}} \quad (28)$$

$$\Rightarrow M = \frac{1}{N} \cdot e^{\frac{(V_{S2}-V_{S1})}{V_T}} \quad (29)$$

$$\Rightarrow MN = e^{\frac{(V_{S2}-V_{S1})}{V_T}} \quad (30)$$

Como  $I_{M3} = I_{M2}$  e  $I_S = X \cdot I_{M3}$ ,

$$\Rightarrow V_{S2} = R \cdot \frac{I_S}{X} \quad (31)$$

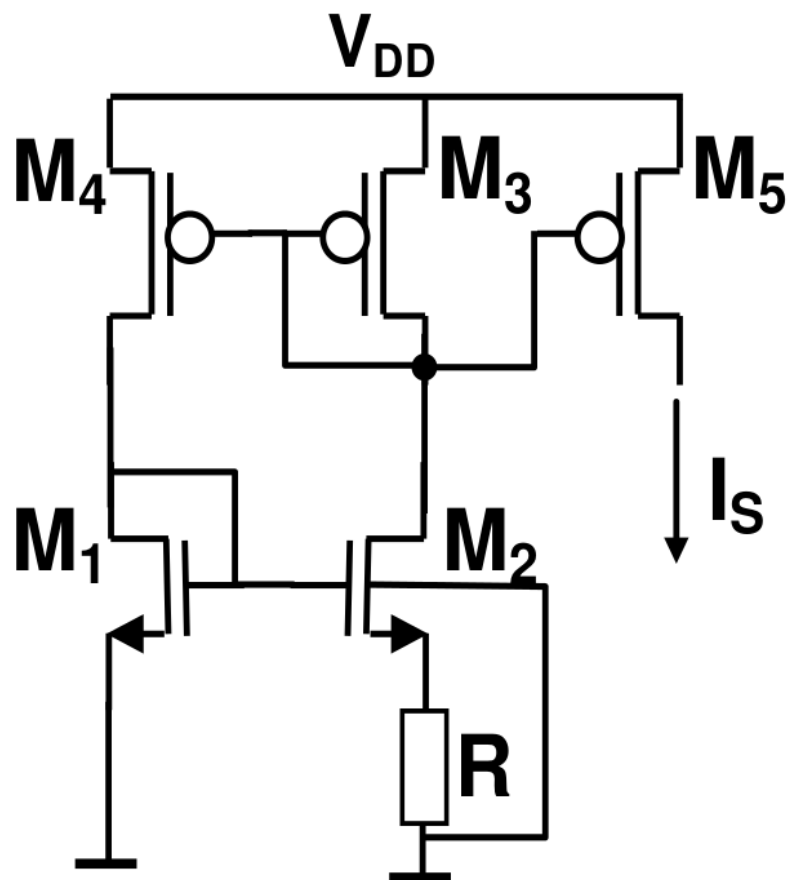


Figura 2: Circuito gerador de corrente de referência.

Juntando estes resultados e sabendo que  $V_{S1} = 0V$ ,

$$MN = e^{\frac{R \cdot I_S}{X \cdot V_T}} \quad (32)$$

$$\Rightarrow \ln(MN) = \frac{R \cdot I_S}{X \cdot V_T} \quad (33)$$

$$\therefore I_S = X \cdot \frac{V_T}{R} \cdot \ln(MN) \quad (34)$$

**5.** \*Considere os valores  $M = 2$ ,  $N = 1$  e  $X = 1$ . Determine através de equações os valores  $(W/L)$  dos transistores e de  $R$  para que

$I_S = 1,95\mu A$  (valor fornecido pelo professor)

O circuito deve funcionar para tensões na saída (dreno de  $M_5$ ) tão altas quanto  $(V_{DD} - 0,4V)$ .

Considere que  $M_3$ ,  $M_4$  e  $M_5$  estão em forte inversão.

Utilizando o resultado do exercício anterior, os valores fornecidos de  $M$ ,  $N$  e  $X$  e sabendo que  $V_T = 26mV$ , tem-se

$$I_S = X \cdot \frac{V_T}{R} \cdot \ln(M \cdot N) \quad (35)$$

$$1,95 \cdot 10^{-6} = 1 \cdot \frac{26 \cdot 10^{-3}}{R} \cdot \ln(2 \cdot 1) \quad (36)$$

$$\Rightarrow R = \frac{26 \cdot 10^{-3}}{1,95 \cdot 10^{-6}} \cdot \ln(2) \quad (37)$$

$$\therefore R = 9,24k\Omega \quad (38)$$

Considerando que os transistores  $M_1$  e  $M_2$  estão operando em fraca inversão

$$LIM < 0,1 \quad (39)$$

$$\frac{I_D}{I_{Dlim}} < 0,1 \quad (40)$$

$$(41)$$

Sabendo que  $(W/L)_1 = (W/L)_2$  devido a  $N = 1$ , e que a corrente no dreno do transistore  $M_1$  equivale a  $M \cdot \frac{I_S}{X}$ ,

$$M \cdot \frac{I_S/X}{I_{Dlim}} < \frac{1}{10} \quad (42)$$

Sendo  $I_{Dlim} = \mu \cdot C_{ox} \cdot \left(\frac{W}{L}\right) \cdot 2 \cdot (n \cdot V_T)^2$

$$M \cdot \frac{I_S}{X} < \frac{\mu_P \cdot C_{ox} \cdot (W/L)_2 \cdot 2 \cdot (n \cdot V_T)^2}{10} \quad (43)$$

$$\Rightarrow (W/L)_2 > \frac{M \cdot I_S \cdot 5}{X \cdot \mu_P \cdot C_{ox} \cdot (n \cdot V_T)^2} \quad (44)$$

Substituindo os valores,

$$(W/L)_1 = (W/L)_2 > 91,1 \quad (45)$$

O transistor  $M_5$  opera em forte inversão, logo

$$LIM > 10 \quad (46)$$

$$\frac{I_D}{I_{Dlim}} > 10 \quad (47)$$

$$I_D = I_S > 10 \cdot I_{Dlim} \quad (48)$$

$$I_S > 10 \cdot \mu_P \cdot C_{ox} \cdot (W/L)_5 \cdot 2 \cdot (n \cdot V_T)^2 \quad (49)$$

$$\Rightarrow (W/L)_5 < \frac{I_S}{20 \cdot \mu_P \cdot C_{ox} \cdot (n \cdot V_T)^2} \quad (50)$$

Como  $X = 1$ ,  $(W/L)_3 = (W/L)_5$ , portanto

$$(W/L)_3 = (W/L)_5 < 0,82 \quad (51)$$

Como  $M = 2$ ,  $(W/L)_4 = M \cdot (W/L)_3$ , então

$$(W/L)_4 < 1,65 \quad (52)$$

Para garantir que o transistor  $M_5$  esteja na região de saturação,

$$V_{GD} > 0 \quad (53)$$

$$V_G - V_D > 0 \quad (54)$$

$$(55)$$

Como, no caso extremo  $V_D = V_{DD} - 0,4V$ ,

$$V_G - (V_{DD} - 0,4) > 0 \quad (56)$$

$$V_G - V_{DD} > -0,4 \quad (57)$$

$$V_{DD} - V_G < 0,4 \quad (58)$$

$$(59)$$

Sabendo que  $V_{DD} = V_S$ ,

$$V_S - V_G < 0,4 \quad (60)$$

Para utilizar o resultado numa equação conhecido, eleva-se ao quadrado

$$(V_S - V_G)^2 = (V_G - V_S)^2 = V_{GS}^2 < 0,16 \quad (61)$$

Usando a equação da saturação,

$$I_S = \mu \cdot C_{ox} \cdot (W/L)_5 \cdot \frac{V_{GS}^2}{2} \quad (62)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_5 = \frac{2 \cdot I_S}{\mu \cdot C_{ox} \cdot V_{GS}^2} \quad (63)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_5 > \frac{2 \cdot I_S}{\mu \cdot C_{ox} \cdot 0,16} \quad (64)$$

$$\therefore \left(\frac{W}{L}\right)_5 > 0,36 \quad (65)$$

$$(66)$$

**6.** \*Utilize as dimensões  $L_1 = 1,0\mu m$  e  $L_3 = 2,0\mu m$  para o comprimento de canal dos transistores  $M_1$  e  $M_3$ . Quais são as dimensões de  $L$  que devem ser utilizadas nos transistores  $M_2$ ,  $M_4$  e  $M_5$ . Por quê? Determine as dimensões da largura de canal  $W$  de todos os transistores (mostre numa tabela as dimensões determinadas).

Usualmente, mantém-se todos os transistores de mesmo tipo (i.e. ou PMOS, ou NMOS) com a mesma largura de canal  $L$ . Isto permite um melhor funcionamento dos espelhos de corrente, além de facilitar a construção do *layout*. Sendo assim, temos:

$$L_1 = L_2 = 1\mu m \quad (67)$$

$$L_3 = L_4 = L_5 = 2\mu m \quad (68)$$

As dimensões  $W$  e  $L$  utilizadas no projeto do gerador de corrente de referência estão descritas na tabela 2. Como pode ser visto na tabela, o transistor  $M_4$  foi dividido em dois transistores –  $M_{4,1}$  e  $M_{4,2}$  – de mesma largura. Desta forma mantém-se todos os transistores *PMOS* casados.

Tabela 2: Dimensões  $W$  e  $L$  tomadas para os transistores da figura 2.

Transistor	W( $\mu m$ )	L( $\mu m$ )
$M_1$	91.1	1
$M_2$	91.1	1
$M_3$	1.65	2
$M_{4,1}$	1.65	2
$M_{4,2}$	1.65	2
$M_5$	1.65	2

**7.** \*Escreva o arquivo de entrada para simulação da fonte de corrente tomando cuidado em manter os transistores casados. Faça uma simulação do tipo DC variando  $V_{DD}$  entre 0V e 5V (considere o dreno de  $M_5$  em 0V). Medir as correntes que passam pelos transistores  $M_4$  e  $M_3$  para  $V_{DD} = 3,0V$ . (verifique se a relação entre estas correntes esta dentro do esperado e se não

estiver corrija). O que acontece com a corrente na saída quando aumentamos  $V_{DD}$ ? Por quê?

O código do programa que realiza a simulação está descrito em Código Fonte 1.

Código Fonte 1: Arquivo da simulação para análise das relações entre corrente

```

1 Gerador de Corrente de Referencia
2
3 *parametros transistores p.
4 .param wp=1.65um pdp='wp+2*0.85um' adp='wp*0.85um' psp='wp+2*1.75um' asp='wp*1.75um'
5
6 M3 GP GP VDD VDD MODP w=wp l=2um Ad=adp Pd=pdp As=asp Ps=psp
7 M41 GN GP VDD VDD MODP w=wp l=2um Ad=adp Pd=pdp As=asp Ps=psp
8 M42 GN GP VDD VDD MODP w=wp l=2um Ad=adp Pd=pdp As=asp Ps=psp
9 M5 OUT GP VDD VDD MODP w=wp l=2um Ad=adp Pd=pdp As=asp Ps=psp
10
11 *parametros transistores n.
12 .param wn=91.1um pdn='wn+2*0.85um' adn='wn*0.85um' psn='wn+2*1.75um' asn='wn*1.75um'
13
14 M1 GN GN VSS VSS MODN w=wn l=1um Ad=adn Pd=pdn As=asn Ps=psn
15 M2 GP GN X VSS MODN w=wn l=1um Ad=adn Pd=pdn As=asn Ps=psn
16
17 R1 X VSS 9.24k0hm
18
19 Vd VDD 0 3V
20 Vs VSS 0 0V
21 .CONNECT OUT VSS
22
23 .DC VD 0V 5V 0.1
24
25 .PROBE DC Is(M5) Is(M41) Is(M42) Is(M3) Id(M1) Id(M2)
26
27 .include "~/para_prova/tipico.mod"

```

Como é possível notar através da Figura 3, a relação entre as correntes está próxima do esperado, dado que a corrente que passa em  $M_4$  é aproximadamente 2 vezes maior que a corrente que passa em  $M_3$ , obedecendo a relação do espelho de corrente.

**8.** \*Ajuste o valor de  $R$  para que a corrente de saída em  $V_{DD} = 3,0V$  seja a desejada no projeto (valor nominal). Apresente então o gráfico  $I_S \times V_{DD}$ .

Foi feita uma análise, varrendo o valor da resistência entre  $9k\Omega$  e  $15k\Omega$ , e foi determinado que o valor de  $R$  que melhor se ajusta para obter-se  $I_S = 1,95\mu A$  foi  $R = 12,86k\Omega$ , assim como demonstra a Figura 4.

Utilizando um valor de  $R = 12,86k\Omega$ , o gráfico de  $I_S \times V_{DD}$  obtido está representado na Figura 5.

**9.** \*Determine a faixa de valores de  $V_{DD}$  para a qual a condição  $I_0(0,98) < I_S < I_0(1,02)$  seja observada, onde  $I_0$  é a corrente para  $V_{DD} = 3,0V$ . Qual é o valor mínimo de  $V_{DD}$  achado?

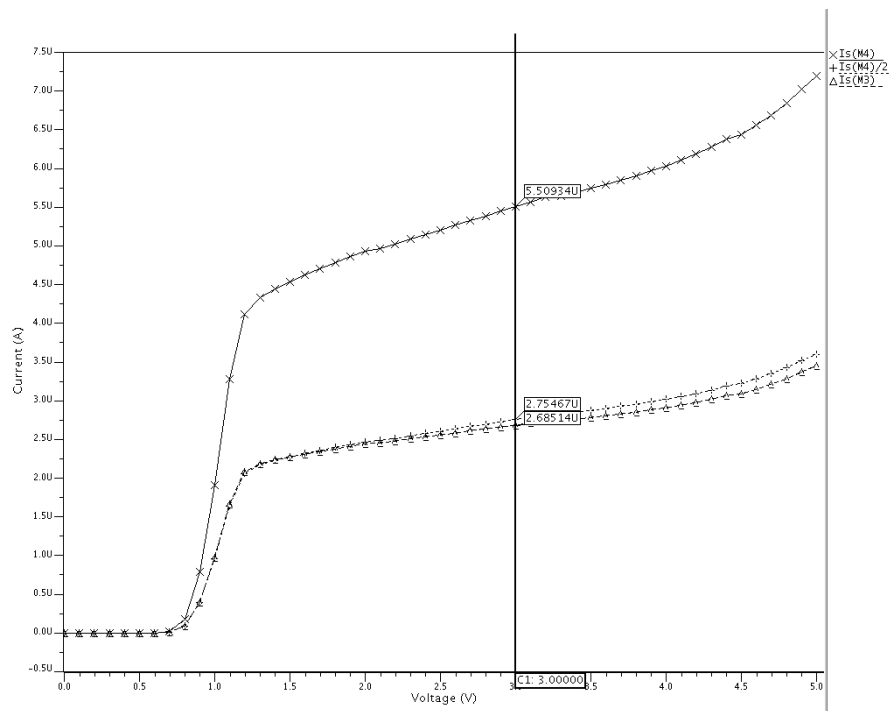


Figura 3: Relações entre correntes de  $M_4$  e  $M_3$ .

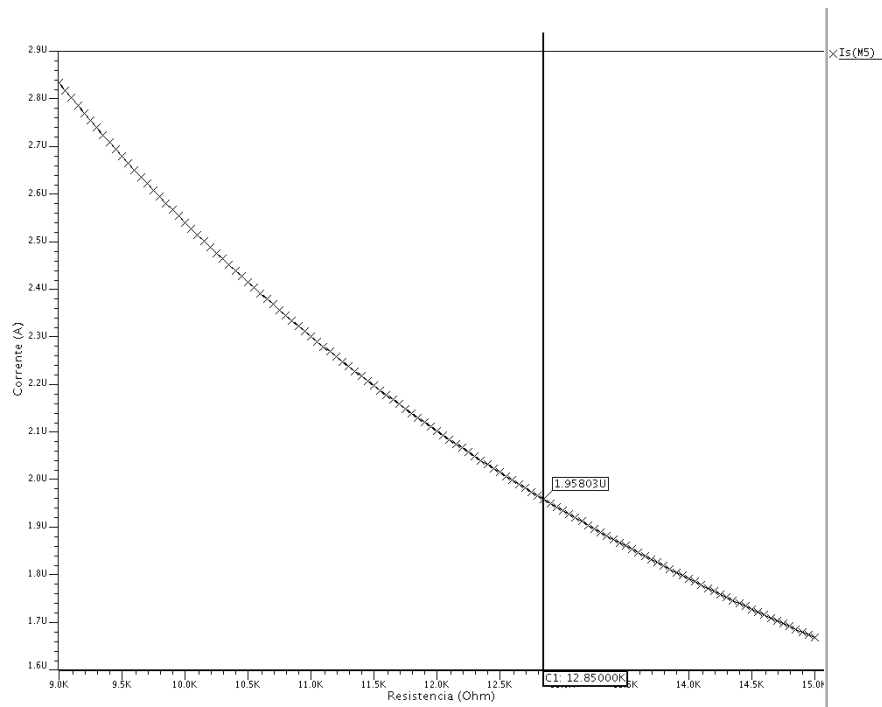


Figura 4: Corrente X Resistência.



Chamaremos a faixa de tensão encontrada acima de faixa de operação do circuito para variações de  $\pm 2\%$ .

O esperado é que a corrente na saída esteja entre os valores

$$1,91\mu A < I_S < 1,99\mu A$$

dado que o valor ideal seria  $I_S = 1,95\mu A$ .

Analisando a Figura 6, obtem-se que a faixa de valores de tensão que obedecem a condição desejada é  $2,8V < V_{DD} < 3,2V$ .

**10.** \*Caso desejemos ter pequenas variações de corrente mesmo para uma ampla variação da tensão de alimentação, quais modificações podem ser realizadas no projeto?

Para obtermos uma ampla faixa de operação, uma das opções é utilizar uma fonte de corrente de Wilson que aumentará a impedência de saída, tornando a saída mais estável, já que o circuito torna-se menos sensível a variações em  $V_{DS}$ . Outra alternativa é aumentar o valor do comprimento  $L$  dos transistores, que diminuirá o efeito de modulação de canal de acordo com a variação da tensão de alimentação.

**11.** \*Reprojetar o circuito com modificações para reduzir a sua sensibilidade a variações de  $V_{DD}$ . Tomar cuidado para que as dimensões não aumentem muito e que a faixa de operação não seja muito reduzida. Apresente o esquemático do circuito, com as dimensões escolhidas, e o novo gráfico  $I_S \times V_{DD}$ .

O novo circuito projetado é o que está representado na Figura 7.

Neste novo circuito, foi adicionado um espelho de corrente de Wilson nos transistores N e aumentado o tamanho dos transistores P. A melhor solução seria aumentar o tamanho de todos os transistores e também utilizar dois espelhos de Wilson, porém aumentar o tamanho dos transistores N não seria uma boa ideia, já que eles já são bastante grandes. Utilizar dois espelhos de Wilson também não é uma boa solução por elevar demais a tensão mínima de funcionamento do circuito.

O valor da resistência foi reajustado para  $10,88k\Omega$ . O gráfico de  $I_S \times V_{DD}$  está representado na Figura 8

**12.** \*Alguns circuitos analógicos necessitam de um circuito de *start-up* para começarem a funcionar (por exemplo, fontes de corrente, osciladores, etc.). Verifique por simulação se a fonte de corrente necessita de um *start-up* (considere algumas tensões iniciais nos nós do circuito e verifique, através de simulação de transitório, se o circuito vai ou não para o ponto de operação correto). Caso haja alguma condição inicial em que o circuito não funcione, apresente

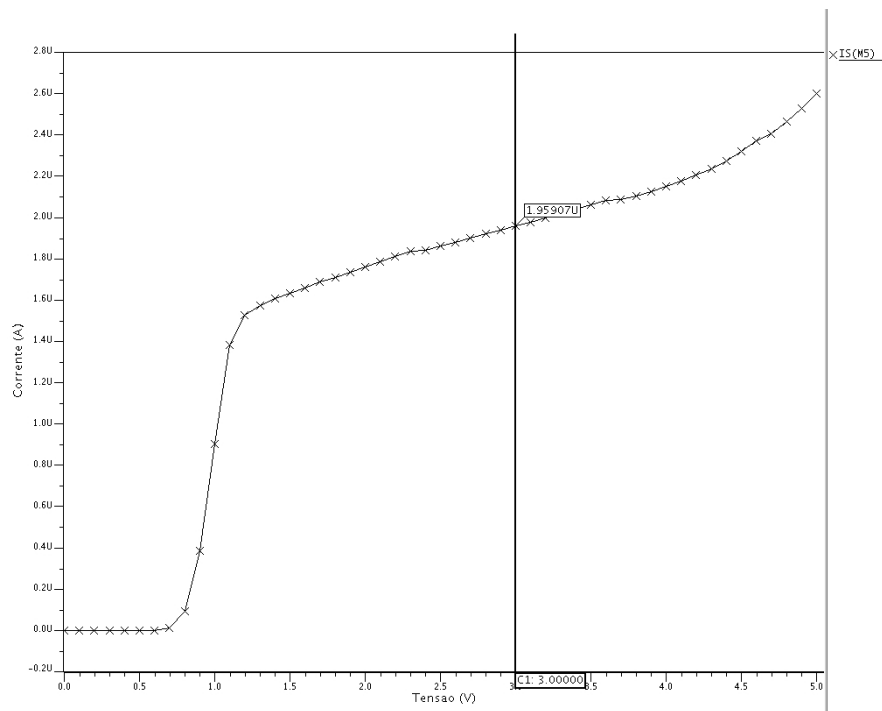
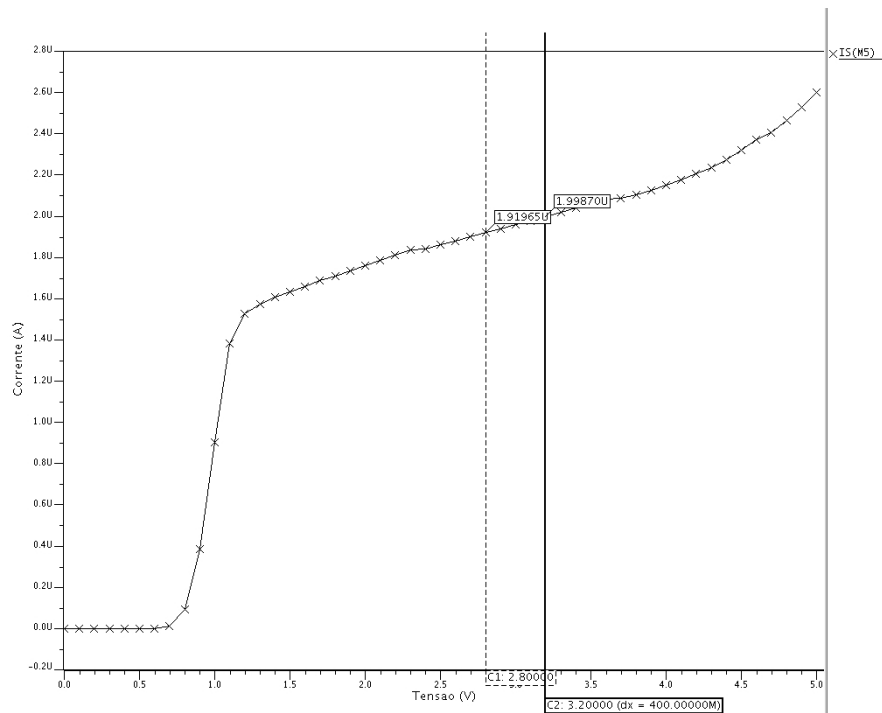
Figura 5: Corrente  $I_S$  X Tensão  $V_{DD}$ .

Figura 6: Faixa de tensão adequada.

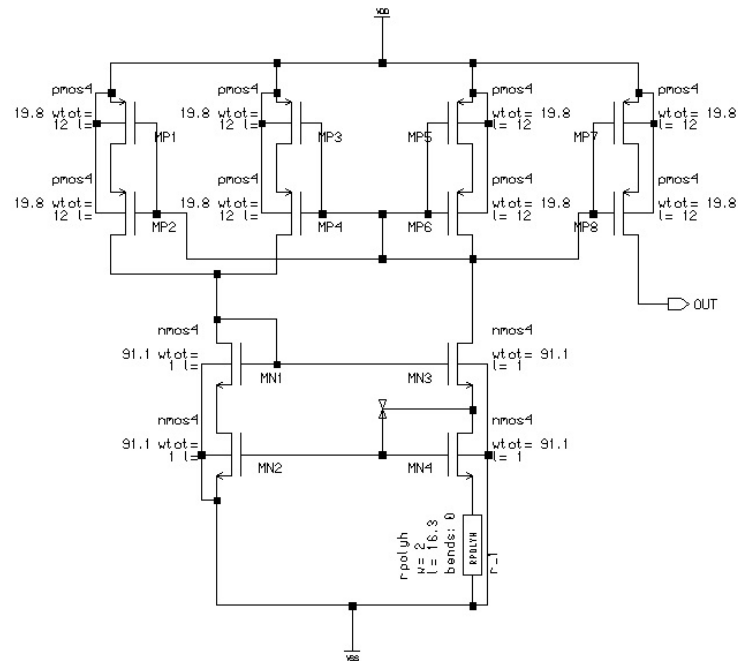


Figura 7: Circuito reprojetoado

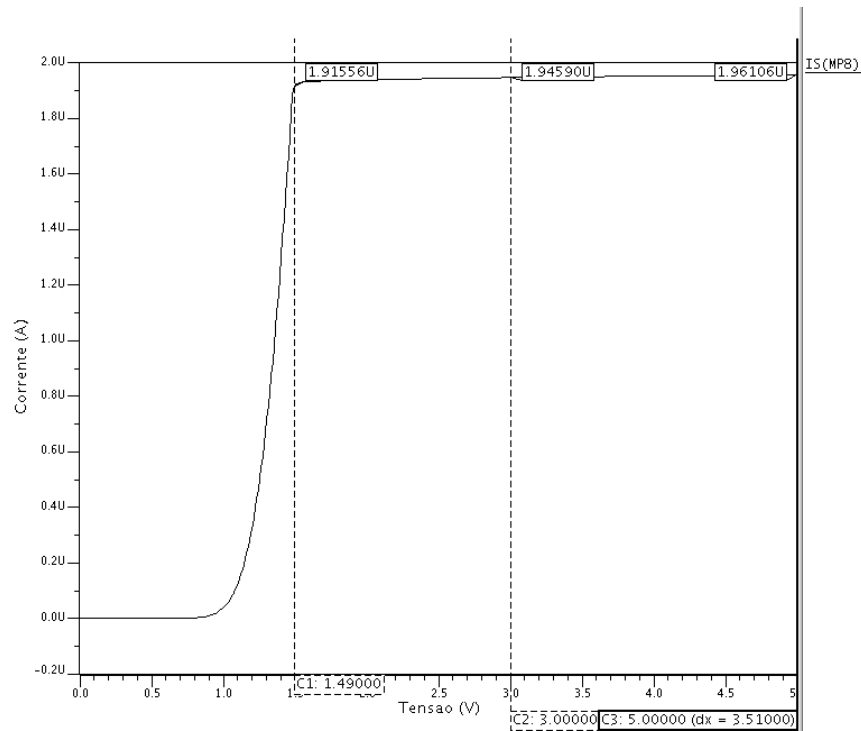
Figura 8: Corrente  $I_S$  X Tensão  $V_{DD}$

figura da simulação. Qual comando deve ser utilizado para impor condições iniciais, **.IC** ou **.NODESET**?

O comando a ser utilizado para impor condições iniciais é o **.IC**, pois ele fixa uma tensão em num determinado ponto de operação.

Na condição inicial em que a tensão no *gate* dos transistores  $M_{N2}$  e  $M_{N4}$  equivale a  $0V$ , o circuito não volta a funcionar, assim como demonstra a Figura 9, portanto, um circuito de *start-up* é necessário.

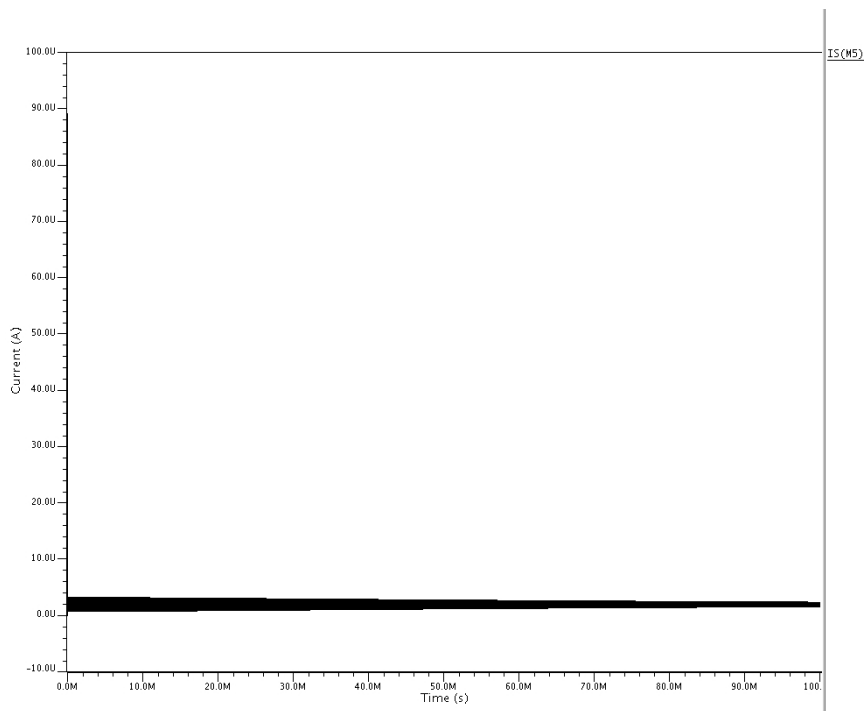


Figura 9: Circuito não funcional

**13.** Ajustar o valor de  $R$  para que a corrente em  $M_5$  tenha o valor nominal desejado quando  $V_{DD} = 3,0V$ .

O valor ajustado, para que a corrente em  $M_5$  tenha o valor de  $1,95\mu A$  quando  $V_{DD} = 3,0V$ , é  $R = 10,88k\Omega$ .

**14.** \*Como deve ser desenhado o resistor (verificar no manual ENG-183\_rev3.pdf como é feita a definição de um resistor)? Qual material é adequado para construí-lo?

Segundo o manual, o resistor deve ser construído com RPOLYH, pois possui alta resistência o que auxilia em ter um componente menor. O desenho do transistor é conforme mostra a Figura 10 que se encontra no manual ENG-183\_rev3.pdf na página 44.

**15.** \*Fazer a fonte de corrente (esquemático, símbolo com a localização do *layout*, *layout*, verificações, LVS, etc.). Observe que:

- a. para gerar automaticamente o *layout* use o *viewpoint*. Caso seja usado o esquemático os resistores não serão criados;
- b. tomar cuidado para garantir o melhor casamento entre os transistores  $M_3$ ,  $M_4$  e  $M_5$ ; também cuidar do casamento entre os transistores  $M_1$  e  $M_2$ .

Quais são as dimensões do circuito completo (utilizar o comando **Report – Windows** do ICS-TATION)? Apresente o *layout* do circuito.

O resultado do *layout* do circuito está representado na Figura 11.

As dimensões do circuito são  $114,218\mu m$  por  $40,472\mu m$ , o que resulta em uma área do circuito de  $4.622,631\mu m^2$ .

**16.** \*Extrair o circuito do *layout* e determinar:

- a. corrente de saída para  $V_{DD} = 3,0V$  (usar modelo típico);
- b. com simulação Monte Carlo, ao menos 200 simulações, traçar o gráfico número de resultados X corrente de saída em  $V_{DD} = 3,0V$ . Ache o valor médio;
- c. Para  $V_{DD} = 3,0V$ , qual é a máxima tensão que podemos aplicar na saída e a fonte continuar funcionando (considere que quando a corrente variou 2%, deixou de funcionar).

Obs.: O extrator gera a linha do resistor erradamente. O resistor deve ser um subcircuito. Acrescente X no início da linha gerada para o resistor. Adicionalmente deve ser acrescentado ao arquivo de simulação o modelo do resistor que se encontra em `/local/tools/dkit/ams_3.70/c35/eldo/restm.mod`.

A corrente de saída obtida, para  $V_{DD} = 3,0V$ , é de  $1,95\mu A$ , assim como mostra a Figura 12. Os resultados obtidos através da simulação Monte Carlo estão representados a Figura 13, onde o valor médio é  $1,95\mu m$ .

Ao analisar o gráfico da Figura 14, nota-se que o valor da tensão máxima a ser aplicada na saída e manter a fonte funcionando é  $2,70V$ .

**17.** \*Realize a simulação DC do circuito com a temperatura variando de  $-20^\circ C$  até  $100^\circ C$ , em passos de  $5,0^\circ C$  ( $V_{DD} = 3,0V$ ). Abaixo há um exemplo de como devem ficar os comandos:

```
.option precise
.DC temp -30 120 10
.probe DC Id(Mp1)
```

O código fonte 2 mostra como foi realizada a simulação.

Código Fonte 2: Simulação para temperatura variando de  $-20^\circ C$  até  $100^\circ C$

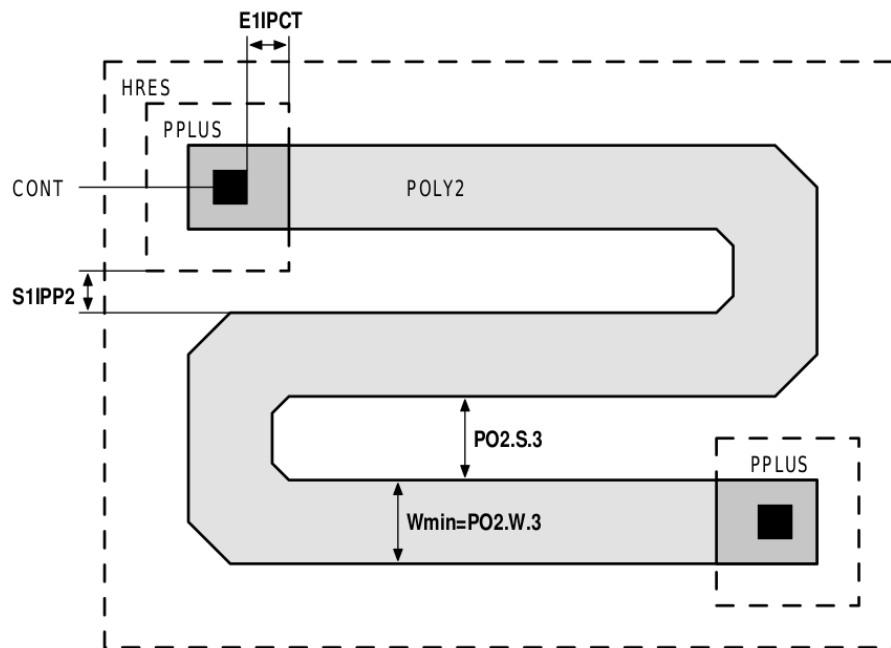


Figura 10: Desenho do resistor RPOLYH

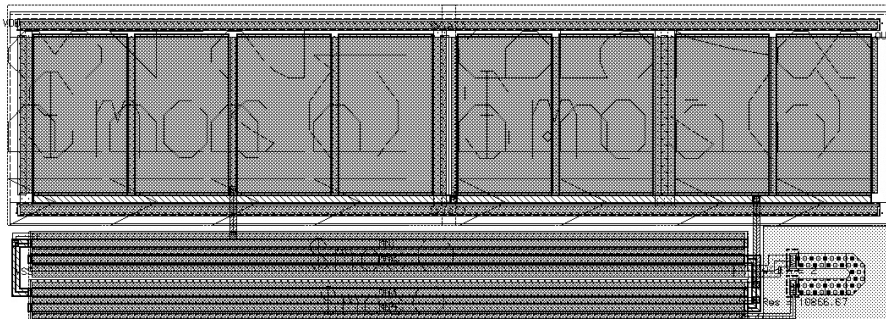


Figura 11: Layout do circuito fonte de corrente

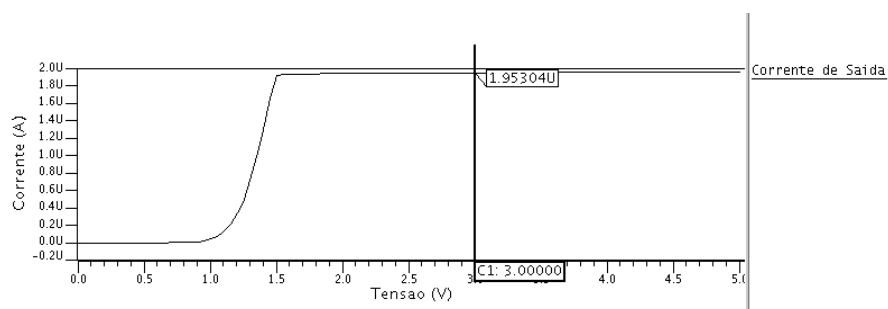


Figura 12: Corrente de saída do circuito

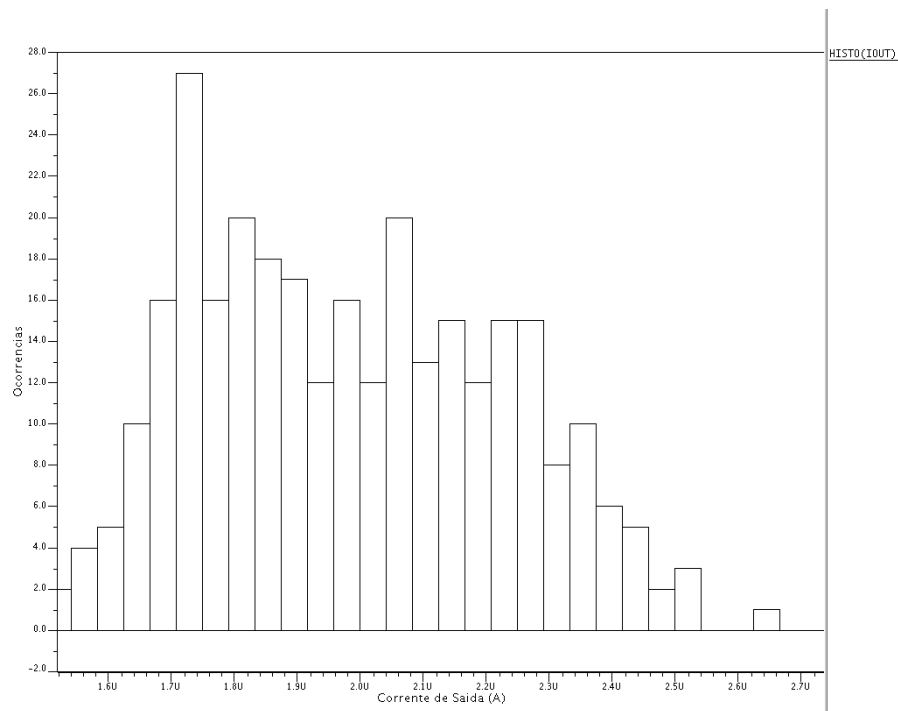
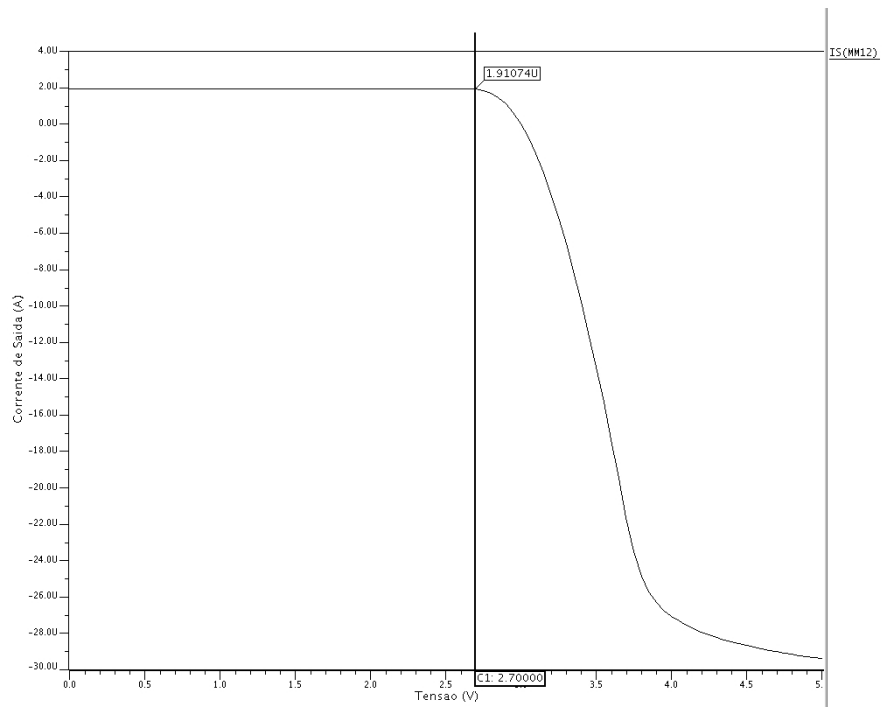
Figura 13: Histograma da corrente de saída quando  $V_{DD} = 3,0V$ 

Figura 14: Corrente X Tensão na saída

```

1      Vdd VDD 0 3
2      Vss VSS 0 0
3      .CONNECT OUT 0
4
5      .OPTION PRECISE
6      .DC TEMP -20 100 5
7      .PROBE DC Is (mM12)

```

**18.** \*Apresente a curva  $I_S$  x Temperatura e determine os valores extremos da corrente. Compare a dependência teórica de  $I_S$  com a temperatura e os resultados?

O gráfico representado pela Figura 15 mostra que os valores extremos de corrente são  $1,62\mu A$  para  $-20^\circ C$  e  $2,48\mu A$  para  $100^\circ C$ .

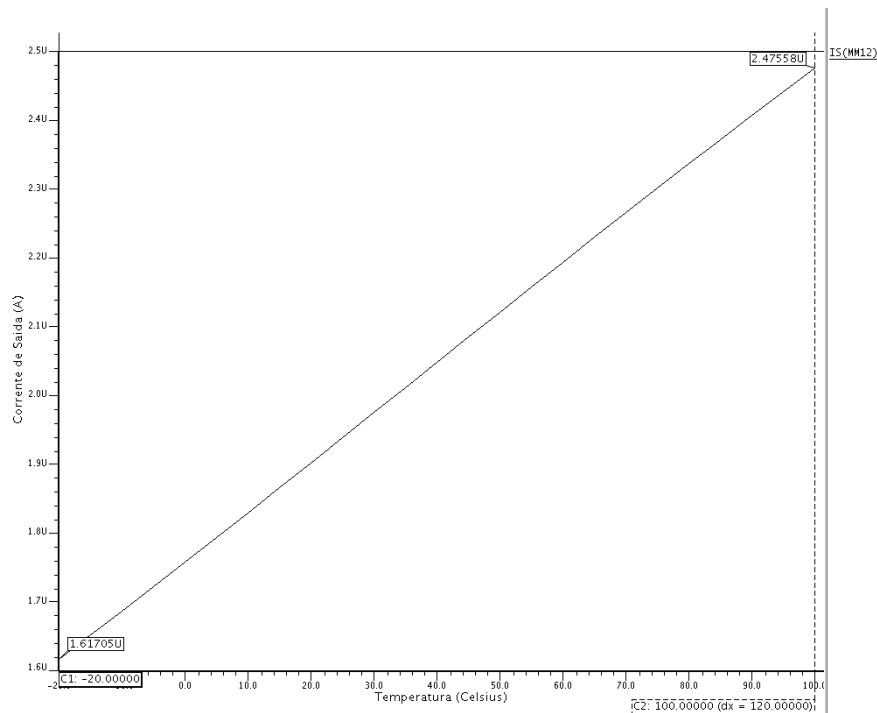


Figura 15: Corrente X Temperatura

O comportamento linear, diretamente proporcional da corrente com a temperatura, pode ser explicado através da equação

$$I_S = X \cdot \frac{V_T}{R} \cdot \ln(M \cdot N) \quad (69)$$

Sabendo que  $V_T = \frac{k \cdot T}{q}$ , obtém-se

$$I_S = X \cdot \frac{k \cdot T}{R \cdot q} \cdot \ln(M \cdot N) \quad (70)$$

$$\Rightarrow I_S \propto T \quad (71)$$

$$(72)$$



e com isso, é fácil notar a proporção linear que existe entre temperatura e resistência.

**19.** \*Vamos determinar a influência de ruídos da tensão de alimentação na corrente de saída. Para isso podemos utilizar simulações do tipo AC. O que faz uma simulação dessas?

Uma simulação do tipo AC analisa a resposta em frequência do sistema usando uma simulação baseada em pequenos sinais.

**20.** \*Aplique um sinal AC na tensão de alimentação e faça uma simulação AC de 1,0 KHz a 100 MHz analisando 10 pontos por década (ver comando .AC). Abaixo há um exemplo de como devem ficar os comandos:

```
Vd vd 0 3V AC 1
.AC DEC 10 1K 10MEG
.probe AC Id(Mn4) Vd(5) v(6)
```

O código fonte 3 mostra como foi realizada a simulação.

Código Fonte 3: Simulação AC de 10 KHz a 100 MHz

```
1 Vdd VDD 0 3V AC 0.1V
2 Vss VSS 0 0V
3 .CONNECT OUT 0
4
5 .AC DEC 10 1KHz 10MegHz
6 .PROBE AC Is(mM12) V(VDD)
```

**21.** \*Apresente o gráfico  $I_S$  (em dB) x frequência (em escala logarítmica)(mostre os comandos do ELDO utilizados). Caso se deseje que o ruído na saída se mantenha inferior 1% da corrente nominal, para um ruído de 0,1 V na fonte de alimentação, qual a máxima frequência que o ruído pode ter?

O diagrama de Bode da corrente está representado na Figura 16. 1% da corrente nominal, equivale a  $1,95 \cdot 10^{-8}A$ , que, transformando para dB,  $20 \cdot \log(I_S/100)$ , o que implica em um valor de  $-154,20dB$ . Ao analisar o diagrama, infere-se que o valor de máxima frequência é  $0,25MHz$ .

**22.** \*Caso a fonte de alimentação apresente ruídos acima de 0,1 V em frequências acima da permitida, qual providência simples pode ser tomada para reduzi-los?

A simples adição de um capacitor entre a alimentação do circuito e os componentes do mesmo auxiliaria na filtragem deste ruído extra, agindo como se fosse um passa-baixa.

**23.** \*Tecnologias CMOS são desenvolvidas para fornecer transistores MOS, NMOS e PMOS. Apesar disso, não raramente são também disponibilizados transistores bipolares. Verifique os transistores bipolares LAT2 e Vert10 fornecidos pela AMS, manual ENG-183. Que tipo de transistores são (NPN ou PNP) e por que são chamados de lateral, LAT2, e vertical, VERT10?

LAT2 é um transistor bipolar PNP lateral de emissor com  $2\mu m$  por  $2\mu m$ . VERT10 é um transistor bipolar PNP vertical de emissor com  $10\mu m$  por  $10\mu m$ . Os nomes, lateral e vertical, fazem menção a direção da corrente.

**24.** \*Verifique o comportamento do transistor VERT10 com a temperatura. Para isso conecte o emissor dele a uma fonte de corrente (valor de corrente igual ao que você usou no projeto), a base e coletor ao terra e faça. Apresente o gráfico  $V_{BE}$  x Temperatura. A declaração do transistor é:

Qname coletor base emissor VERT10

O modelo VERT10 encontra-se no fim do material.

Grandezas PTAT (Proportional To Absolute Temperature), como a corrente da fonte de corrente, e CTAT (Complementary To Absolute Temperature), como o  $V_{BE}$  de um bipolar, podem ser utilizadas para gerar um sinal independente da temperatura. Para isto basta somá-las, cada uma multiplicada por um coeficiente de ajuste, de forma que as variações com a temperatura se cancelem, como mostra a Figura 17.

Um circuito que realiza semelhante soma é apresentado na Figura 19.

Nela podemos ver que: – a tensão de saída é igual a soma entre a tensão em  $R_2$ , ( $I_R \cdot R_2$ ) que é PTAT, e a tensão  $V_{BE}$  do transistor; – o valor de  $R_2$  serve para ajustar a relação entre essas duas tensões.

O gráfico de  $V_{BE}$  x Temperatura está representado na Figura ??

**25.** \*Projete uma fonte de tensão de referencia similar a da Figura 19, mas utilize a fonte de corrente que você projetou (questão 15). Na fonte de tensão faça com que a corrente do bipolar seja igual à corrente que passa pelo resistor  $R_1$  (Figura 19). O valor de  $R_2$  deve ser ajustado para que Coeficiente de Temperatura<sup>1</sup> seja inferior a 50 ppm/°C, para a temperaturas variando entre -10°C e 100°C. Apresente o esquemático do circuito completo, as dimensões dos transistores e os valores dos resistores. Apresente também o gráfico  $V_{REF}$  x Temperatura.

<sup>1</sup> Coeficiente de Temperatura: parte por milhão por grau Celsius

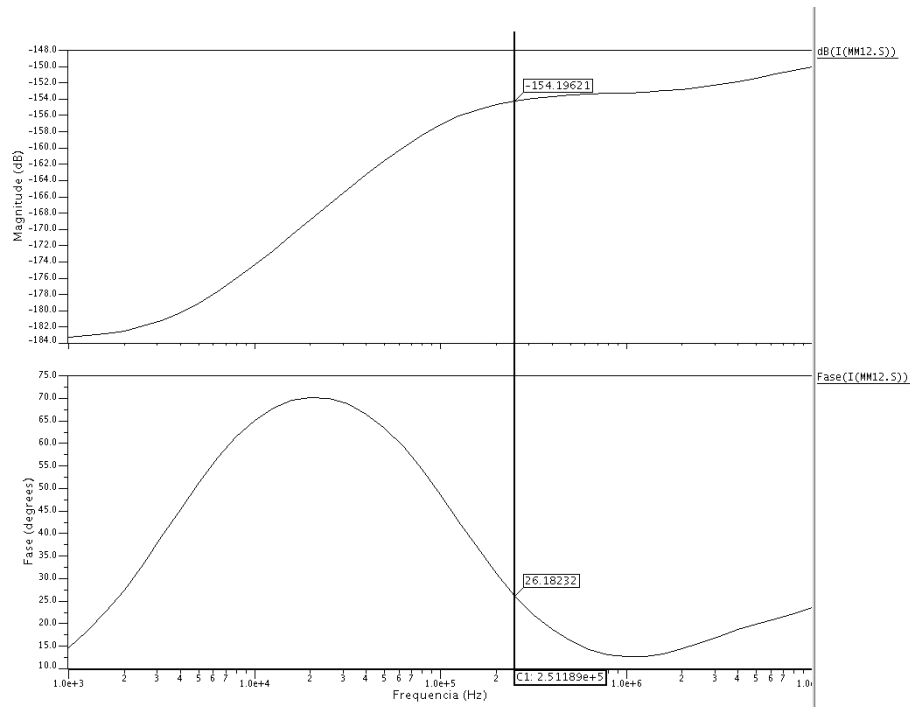


Figura 16: Gráfico de  $I_S$  (em dB) X Frequência (Hz)

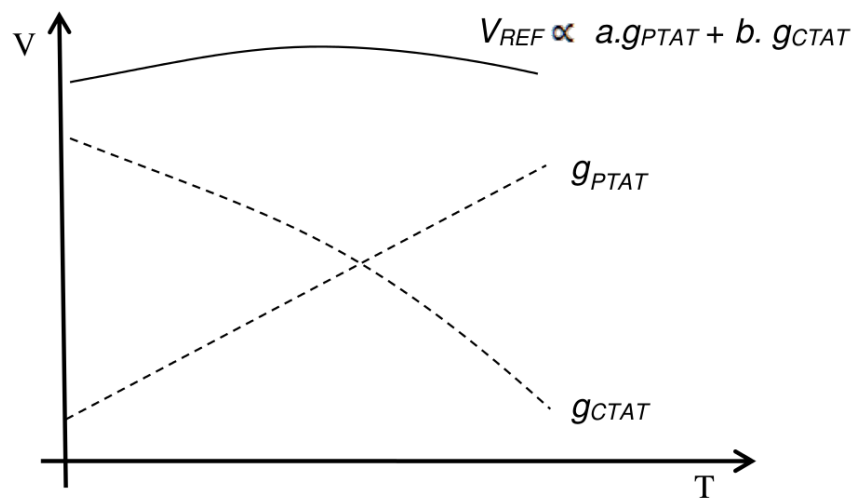


Figura 17: Soma de grandezas PTAT e CTAT.

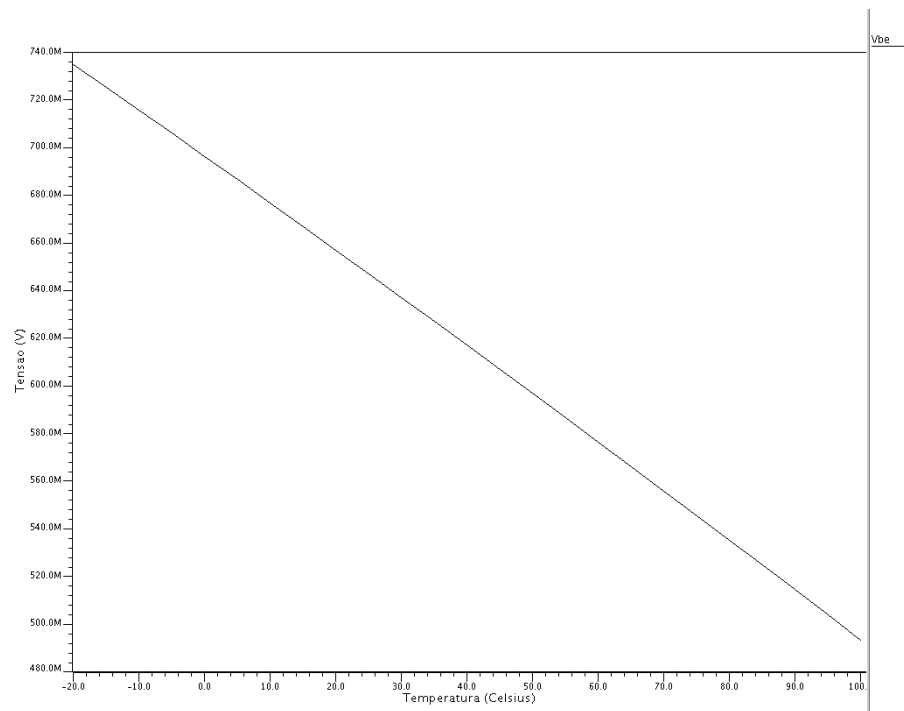
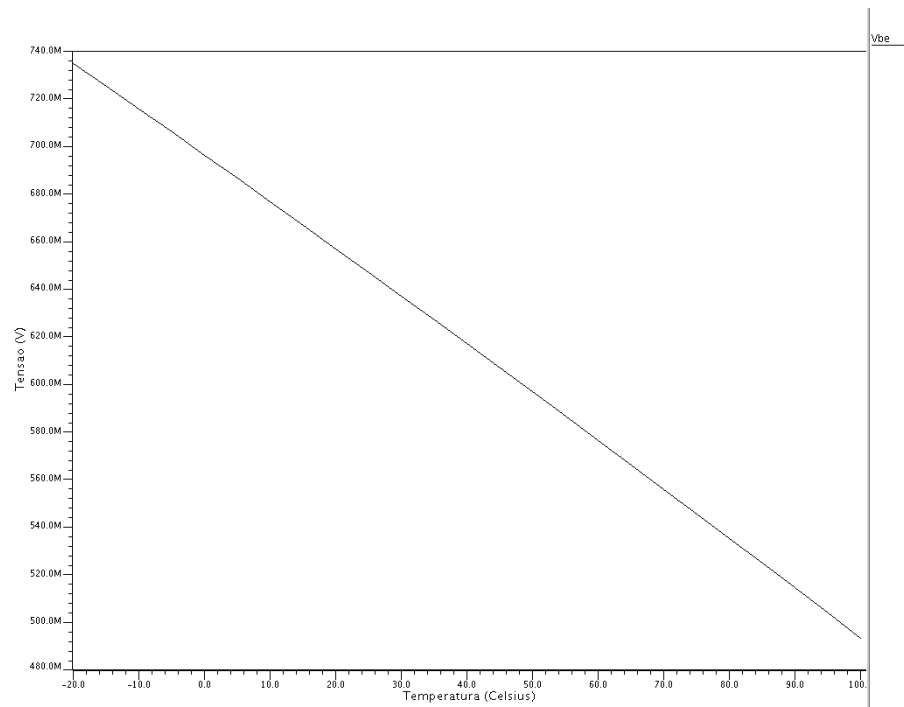


Figura 18: Fonte de tensão de referência.

Figura 19: Tensão  $V_{BE}$  x Temperatura

$V_{MAX}$  = Máximo valor de  $V_{REF}$  para  $t \in [-10^{\circ}C, 100^{\circ}C]$

$V_{MIN}$  = Mínimo valor de  $V_{REF}$  para  $t \in [-10^{\circ}C, 100^{\circ}C]$

$$Coeeficiente de Temperatura = \frac{V_{MAX} - V_{MIN}}{V_{REF}} \cdot \frac{1}{100 - (-10)} \cdot 10^6 \quad (73)$$

Obs.: Caso a tensão de saída esteja variando muito com a temperatura, reajuste o valor de  $R_2$ .

O esquemático está representado na Figura 20.

As dimensões são do transistores PMOS são . e . e as do NMOS são . e ..

As resistências utilizadas foram  $R_1 = 10,88k\Omega$  e  $R_2 = 268,00k\Omega$ .

O gráfico de  $V_{REF}$  x Temperatura está representado na Figura 21.

O gráfico do coeficiente de temperatura está representado na Figura 22.

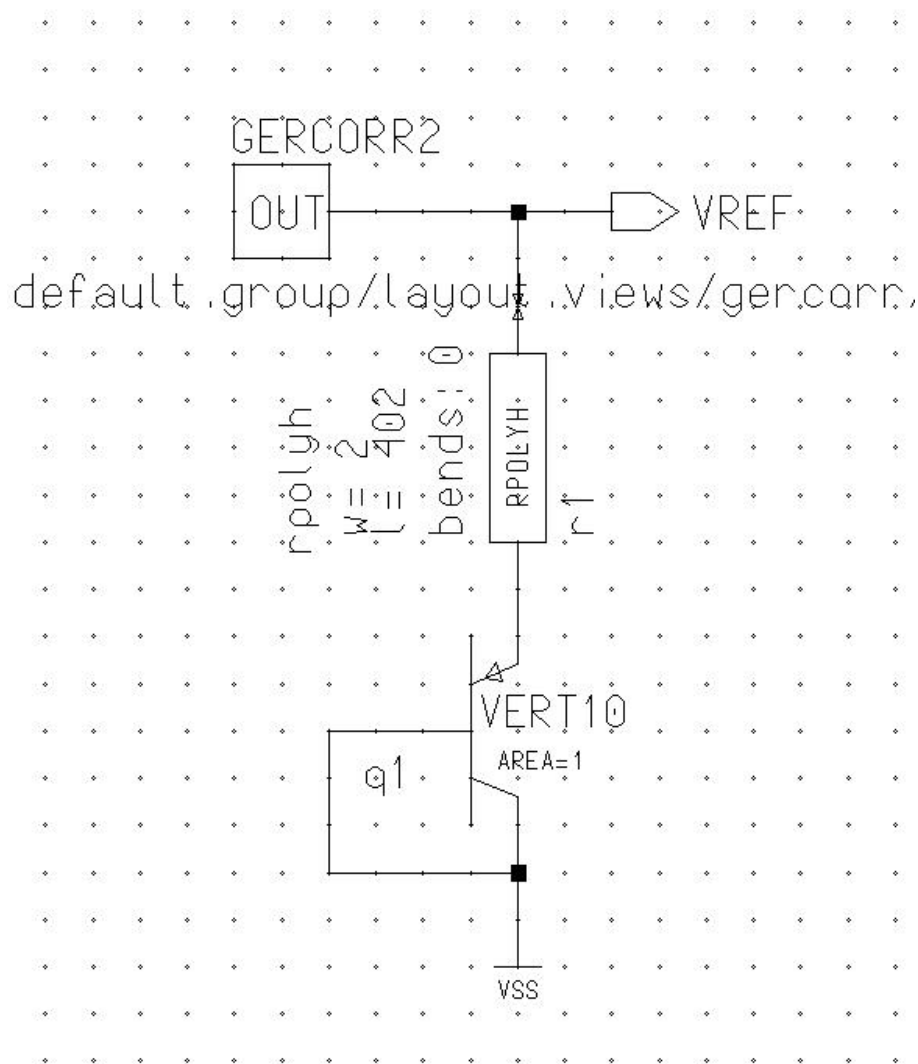


Figura 20: Esquemático do circuito

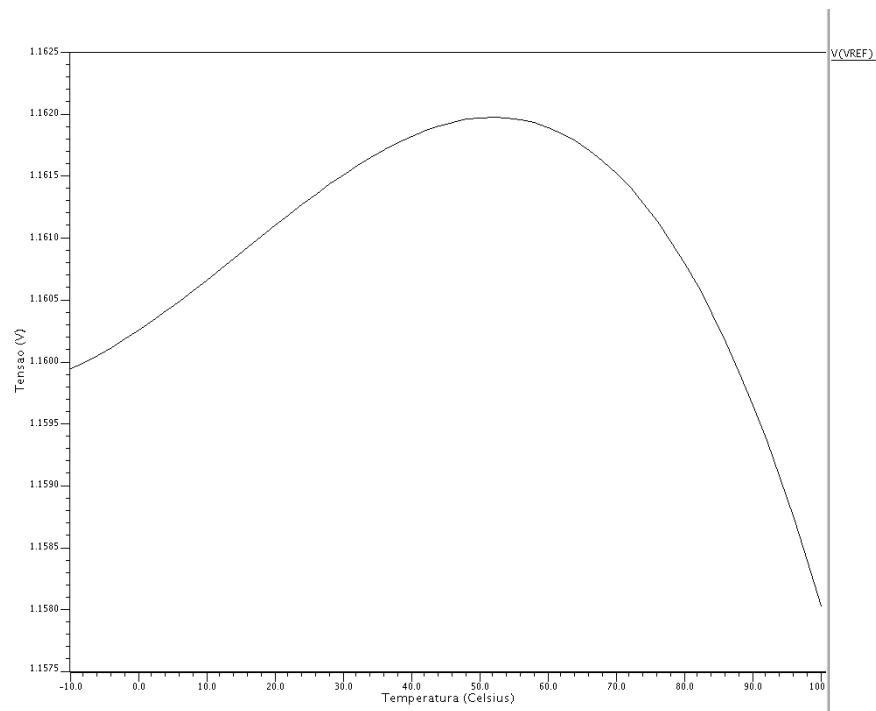
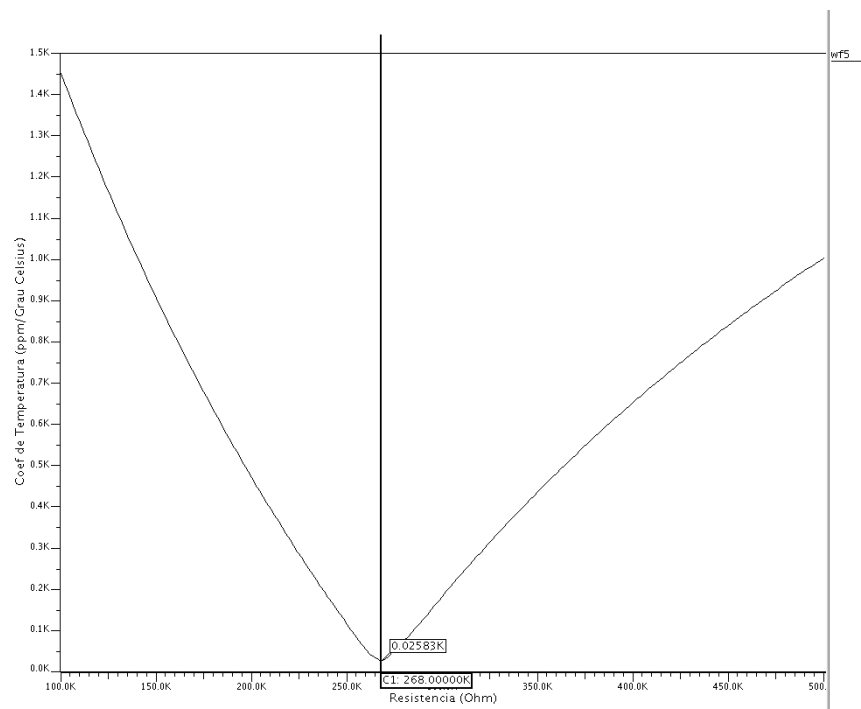
Figura 21: Gráfico de  $V_{REF}$  x Temperatura

Figura 22: Coeficiente de temperatura

**26.** \*Desenhe o *layout* da fonte de tensão completa. Utilize o transistor vertical PRIM-LAB/VERT10 da biblioteca. Ajuste o comprimento de  $R_2$  no *layout* para que o coeficiente de temperatura do circuito extraído se mantenha abaixo de 50 ppm/°C.

Obs.: o transistor bipolar extraído vem com o parâmetro Area. Apague este parâmetro senão ficará errado.

O *layout* da fonte de tensão complet está representado na Figura 23.

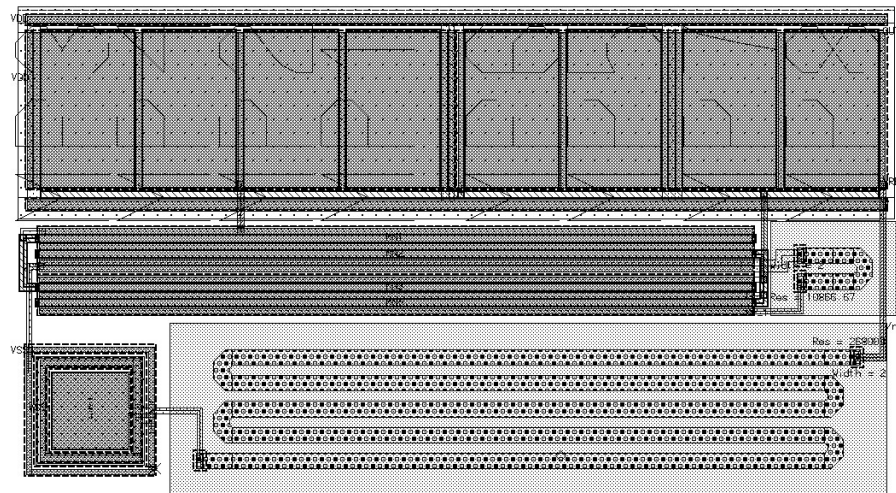


Figura 23: *Layout* da fonte de tensão completa

**27.** \*Adicione ao *layout Pads* de  $V_{DD}$  e GND. Passar o DRC para verificar se tudo está correto. Quais são as dimensões do circuito com os *Pads*? Apresente o *layout* do circuito e o gráfico  $V_{REF}$  x Temperatura para valores de  $V_{DD}$  de 2,0 V, 2,5 V e 3,0V. Obs.: um bloco de *Pad* pode ser encontrado na biblioteca IOLIB\_4M, célula g-padonly.

Alguns dados adicionais: os transistores MOS, apesar de terem em primeira ordem um funcionamento simples, precisam de modelos que são cada vez mais sofisticados. Um dos modelos mais conhecidos, e não por isso o melhor, é o BSIM (Berkeley Short Channel IGFET Model, <http://www-device.eecs.berkeley.edu/~bsim3/>). Este modelo teve diversas edições e versões. Abaixo há exemplo dos parâmetros do modelo BSIM3V3 para a tecnologia CMOS 0,35μm da AMS.

Obs.:  $U_0$  é a mobilidade inicial e tem unidade de  $cm^2/(V \cdot s)$ ;  $TOX$  é a espessura do óxido em metros;  $\epsilon_{ox} = 3,5 \times 10^{-13} F/cm$

```

1 .MODEL MODN NMOS LEVEL=53 MODTYPE=ELDO
2 *
3 * -----
4 ***** SIMULATION PARAMETERS *****
5 * -----
6 * format      : ELDO, AccusimII, Continuum

```

```

7 * model      : MOS BSIM3v3
8 * process    : C35
9 * revision   : 2;
10 * extracted  : B10866 ; 2002-12; ese(487)
11 * doc\#      : ENG-182 REV\_2
12 * -----
13 *                TYPICAL MEAN CONDITION
14 * -----
15 +THMLEV =0
16 *          *** Flags ***
17 +MOBMOD =1.000e+00 CAPMOD =2.000e+00 NQSMOD =0.000e+00 NOIMOD =3.000e+00 DERIV  =1
18 *          *** Threshold voltage related model parameters ***
19 +K1      =5.0296e-01 K2      =3.3985e-02 K3      =-1.136e+00 K3B      =-4.399e-01 NPEAK
      =2.611e+17 VTH0      =4.979e-01
20 +VOFF    =-8.925e-02 DVT0    =5.000e+01 DVT1    =1.039e+00 DVT2    =-8.375e-03 KETA    =2.032e
      -02
21 +PSCBE1  =3.518e+08 PSCBE2  =7.491e-05 DVT0W    =1.089e-01 DVT1W    =6.671e+04 DVT2W    =-1.352e
      -02
22 *          *** Mobility related model parameters ***
23 +UA      =4.705e-12 UB      =2.137e-18 UC      =1.000e-20 U0 = 4.758e+02
24 *          *** Subthreshold related parameters ***
25 +DSUB    =5.000e-01 ETA0    =1.415e-02 ETAB    =-1.221e-01 NFACTOR=4.136e-01
26 *          *** Saturation related parameters ***
27 +EM      =4.100e+07 PCLM    =6.948e-01 PDIBLC1=3.571e-01 PDIBLC2=2.065e-03 DROUT  =5.000e
      -01
28 +A0      =2.541e+00 A1      =0.000e+00 A2      =1.000e+00 PVAG =0.000e+00 VSAT =1.338e+05
      AGS =2.408e-01
29 +B0      =4.301e-09 B1      =0.000e+00 DELTA   =1.442e-02 PDIBLCB=3.222e-01
30 *          *** Geometry modulation related parameters ***
31 +W0      =2.673e-07 DLC      =3.0000e-08 DWC      =9.403e-08 DWB      =0.000e+00 DWG      =0.000e
      +00
32 +LL      =0.000e+00 LW      =0.000e+00 LWL      =0.000e+00 LLN      =1.000e+00 LWN      =1.000e+00 WL
      =0.000e+00
33 +WW      =-1.297e-14 WWL     =-9.411e-21 WLN      =1.000e+00 WWN      =1.000e+00
34 *          *** Temperature effect parameters ***
35 +AT      =3.300e+04 UTE      =-1.800e+00 KT1      =-3.302e-01 KT2      =2.200e-02 KT1L     =0.000e
      +00
36 +UA1     =0.000e+00 UB1      =0.000e+00 UC1      =0.000e+00 PRT      =0.000e+00
37 *          *** Overlap capacitance related and dynamic model parameters ***
38 +CGD0    =1.300e-10 CGS0    =1.200e-10 CGB0    =1.100e-10 CGDL    =1.310e-10 CGSL    =1.310e-10 CKAPPA
      =6.000e-01
39 +CF      =0.000e+00 ELM      =5.000e+00 XPART    =1.000e+00 CLC      =1.000e-15 CLE      =6.000e
      -01
40 *          *** Parasitic resistance and capacitance related model parameters ***
41 +RDSW    =3.449e+02 CDSC     =0.000e+00 CDSCB    =1.500e-03 CDSCD    =1.000e-03
42 +PRWB    =-2.416e-01 PRWG     =0.000e+00 CIT      =4.441e-04
43 *          *** Process and parameters extraction related model parameters ***
44 +TOX     = 7.575e-09 NGATE    =0.000e+00 NLX      =1.888e-07 XL      =0.000e+00 XW      =0.000e+00
45 *          *** Substrate current related model parameters ***
46 +ALPHA0   =0.000e+00 BETA0    =3.000e+01

```