

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Escola de Engenharia de São Carlos
SEL0621 - Projetos de Circuitos Integrados Digitais I
Prof. Dr. João Pereira do Carmo

Projeto 8

Davi Diório Mendes	7546989
Nivaldo Henrique Bondança	7143909



3 de outubro de 2014

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

Códigos Fontes

Introdução

Durante essa experiência, foram realizadas diversas composições de células de circuitos e verificadas suas frequências máximas de operação, tanto através de cálculos teóricos como através de simulações.

Resumo

Nesta experiência iniciaremos o uso de células da biblioteca de células da AMS. Para isso será desenvolvido um circuito *Prescaler 32/33* e feitas simulações sobre ele.

Questões

1. Verifique no arquivo:

`/tools/dkit/ams_3.70_mgc/www/index.html`

as informações sobre as células digitais disponíveis no processo AMS $0.35\mu m$. Entenda os dados fornecidos (*Standar Cell DataSheet – C35 – Core Cells*).

2. *Procure o *layout* da célula **DL1** e o abra no IcStation. Levante e **desenhe o circuito esquemático** desta célula (não precisa determinar as dimensões dos transistores). Observe com cuidado o *layout* feito.

O esquemático está representado na **Figura ??**

3. *Observe que na célula **DL1** as linhas dos sinais de V_{DD} e V_{SS} correm nas extremidades superior e inferior. Qual é a dimensão vertical destas linhas e qual a distância entre elas. Abra outra célula da biblioteca e verifique as dimensões das linhas de V_{DD} e V_{SS} e a distância entre elas. São iguais em todas as células? Seria/é interessante que fossem/sejam iguais, por quê?

Dimensão vertical: 0.75

 


Figura 1: Esquemático representativo da célula DL1

Distância: 11.50

Analizando outras células, nota-se que as distâncias e dimensões são sempre as mesmas. Isso é feito para que as células possam ser facilmente alinhadas e utilizadas em blocos.

4. *Considere o circuito da **Figura ??**. Desenhe seu **esquemático** utilizando as células **DF3**, **NAND22**. Como sinal de entrada deve colocar o **clock** e **D**; como sinal de saída, **Q**. Gere o símbolo para a célula e faça todas as verificações necessárias. Certifique-se que não haja erros ou *warnings*.

 
 
 


Figura 2: Exemplo de esquemático.

O esquemático está representado na **Figura ??**, e o símbolo na **Figura ??**.

5. *A partir das informações dos blocos que compõe este circuito estime o valor máximo da frequência do **clock** que o circuito pode suportar (considere a entrada $D = "1"$, utilize o pior caso entre subida e descida das portas e considere que os sinais são rápidos). Apresente os cálculos.

Figura 3: Esquemático utilizando **DF3** e **NAND22**Figura 4: Símbolo utilizando **DF3** e **NAND22**

Analisando o circuito, pode-se notar que a equação que representa o caminho crítico é a seguinte,

$$t_{min} = t_{set-up} + t_{NAND} + t_{hold} \quad (1)$$

Por analisar as configurações dos componentes, sabe-se que a capacitância de carga dos elementos são $C_{NAND} = 5fF$ e $C_{FF} = 13fF$. Utilizar uma aproximação linear em conjunção as informações fornecidas pelo documento que contém informações sobre as células, pode-se definir $t_{set-up} = 0ns$, $t_{hold} = 0,621ns$ e $t_{NAND} = 0,077ns$.

$$\frac{1,66 - 0,61}{960 - 3} = t_{hold} - 0,6113 - 3 \quad (2)$$

$$\frac{1,64 - 0,07}{640 - 2} = t_{NAND} - 0,075 - 2 \quad (3)$$

Assim sendo, $t_{min} = 0,698ns$ o que implica uma frequência máxima de *clock* de $1,43GHz$.

6. *O que significam tempos de *holding* e de *set-up* em *flip-flops*. Qual seria o valor máximo do *clock*, do exercício acima, caso o tempo de *set-up* fosse de $0,1ns$.

holding → Tempo mínimo para segurar o sinal em uma determinada tensão para que o *flip-flop* possa armazená-lo.

set-up → Tempo para que o *flip-flop* esteja pronto para propagar o sinal, partindo do princípio que o sinal já está armazenado.

Recalculando o tempo máximo de *clock*, considerando tempo de *set-up* de $0,1ns$, tem-se $t_{min} = 0,798$, e logo o valor máximo do *clock* seria de $1,25Hz$.

7. *Gere, a partir do esquemático, um arquivo **netlist** para o ELDO. Simule o circuito com os parâmetros típicos e determine a **máxima velocidade (clock)** do circuito. Considere

- a entrada $D = "1"$;
- $V_{DD} = 3V$;
- o sinal de *clock* com (tempo de subida) = (tempo de descida) = $0,1 \cdot \text{Perodo}$.

Apresente as linhas de comando e sinais utilizados.

As linhas de comando e os sinais utilizados estão representados no **Código fonte ??**. A frequência obtida foi $1,47GHz$.

Código Fonte 1: Comandos e sinais utilizados na simulação

```

1 Vdd VDD 0 3V
2 Vss VSS 0 0V
3 Vclk CLK 0 PULSE (0 3 delay rise fall work period)
4
5 .CONNECT VDD D
6
7 .PARAM frequency=1.42GHz
8 .PARAM period=1/frequency
9 .PARAM rise='period*.1'
```



```
10 .PARAM fall='period*.1'  
11 .PARAM work='period*.4'  
12 .PARAM delay=0  
13  
14 .PARAM step=5MegHz  
15 .PARAM start=1.4GHz  
16 .PARAM stop=1.5GHz  
17  
18 .TRAN 10ns '20*period' '5*period' 1ns SWEEP frequency INCR step start stop  
19 .PROBE V(Q)
```

8. *Gere agora o **layout para o circuito** (use para isso o *designviepoint* não o *schematic*). Neste *layout* deve-se tomar cuidado com:

- a área total do circuito;
- o uso correto dos metais e poli como camadas de conexão;
- a posição e o tamanho dos *ports* de entrada e saída;
- a largura das linhas de V_{DD} e V_{SS} , não inferiores a $1\mu m$ (use **Route – ARoute NEt Classe**).

Faça a verificação com o **DRC (CALIBRE)**, passe o **LVS** e elimine todos os erros. **Apresente a figura do layout no relatório.**

O *layout* está representado na **Figura ??**.

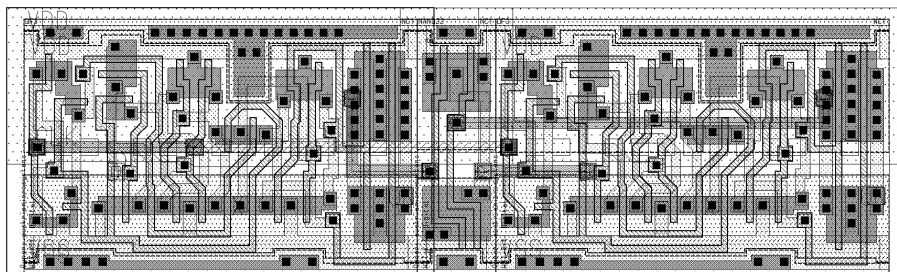


Figura 5: *Layout* do circuito

9. *Faça a extração do circuito via o Calibre com a opção **C+CC** (deve ser usada uma configuração que garanta que o nome dos nós venha do *schematic*). Simule o circuito com parâmetros típicos e determine sua máxima velocidade. Utilize as mesmas condições do exercício

7.

As linhas de comando utilizadas foram similares as do **Código fonte ??** . A frequência obtida foi $1,097GHz$, conforme o gráfico da **Figura ??** demonstra. O sinal da frequência escolhida está representado no gráfico da **Figura ??** .

 


Figura 6: Coeficiente de frequência. Frequência do sinal / Frequência de *clock*

 


Figura 7: Saída do circuito operando em sua máxima frequência

10. *Extraia agora com a opção **R+C+CC**. Simule o circuito com parâmetros típicos e determine sua máxima velocidade. Utilize as mesmas condições do exercício 7.

As linhas de comando utilizadas foram similares as do **Código fonte ??** . A frequência obtida foi $1,02GHz$, conforme o gráfico da **Figura ??** demonstra. O sinal da frequência escolhida está representado no gráfico da **Figura ??** .

Figura 8: Coeficiente de frequência. Frequência do sinal / Frequência de *clock*

Figura 9: Saída do circuito operando em sua máxima frequência

11. *Monte uma tabela com os resultados obtidos nos exercícios **5, 7, 9 e 10**. **Compare e comente** os resultados.

Ao analisar a **Tabela ??**, que mostra os resultados obtidos nas questões anteriores, percebe-se que há uma grande diferença entre os valores calculados teoricamente e os calculados através da simulação. Isto ocorre devido a serem consideradas as cargas parasitas do circuito ($C+CC$ e $R+C+CC$) nos modelos de simulação.

Tabela 1: Máximas frequências de operação para o divisor de frequência da **Figura ??**.

Referência	Freq. Máxima (GHz)
Teórica	1,43
<i>Schematic</i>	1,47
Extração $C + CC$	1,097
Extração $R + C + CC$	1,02

12. *Determine a área total do circuito que desenhou.

As dimensões do circuito são $48,0\mu m$ por $14,2\mu m$, o que resulta em uma área do circuito de $681,6\mu m^2$. Conforme o *report - Windows*, o circuito possui uma área de $681,6\mu m$.

13. Considere agora o circuito da **Figura ??**.

O circuito é um *Prescaler 32/33*, bloco comum na implementação de sintetizadores de frequência para RF (detalhes sobre o funcionamento de sintetizadores no fim da apostila). A parte de cima do circuito, hachurada, é um divisor 4/5 síncrono, cujo o valor de divisão depende do sinal **MC** (*modulus counter*); a parte de baixo é um contador assíncrono modulo 8. O circuito completo divide o sinal de *clock* por 32 quando $SM = "0"$ ou por 33 quando $SM = "1"$.

14. *A partir dos dados dos blocos que compõe o divisor 4/5 estime o máximo *clock* que o circuito pode suportar (considere que são usados na implementação os blocos **DF1**, **NAND23** e **NOR23** e utilize o pior caso entre subida e descida das portas). Apresente os cálculos.

 


Figura 10: Prescaler 32/33

Analisando o circuito, pode-se notar que a equação que representa o caminho crítico é a seguinte,

$$t_{min} = t_{set-up} + t_{NAND} + t_{hold} \quad (4)$$

Por analisar as configurações dos componentes, sabe-se que a capacitância de carga dos elementos são $C_{NAND} = 5fF$ e $C_{FF} = 13fF$. Utilizar uma aproximação linear em conjunção as informações fornecidas pelo documento que contém informações sobre as células, pode-se definir $t_{set-up} = 0ns$, $t_{hold} = 0,621ns$ e $t_{NAND} = 0,077ns$.

$$\frac{1,66 - 0,61}{960 - 3} = t_{hold} - 0,6113 - 3 \quad (5)$$

$$\frac{1,64 - 0,07}{640 - 2} = t_{NAND} - 0,075 - 2 \quad (6)$$

Assim sendo, $t_{min} = 0,698ns$ o que implica uma frequência máxima de *clock* de $1,43GHz$.

15. Desenhe o **esquemático** do divisor 4/5 utilizando as células **DF1**, **NAND23** e **NOR23**. Como sinal de entrada deve ter o **clock** e **MC**; como sinal de saída o sinal \bar{Q} do **D-FF** **mais a esquerda**. Gere o símbolo para a célula e faça a verificação do esquemático e do símbolo. Certifique-se que não haja erros ou mesmo *warnings*.

O esquemático do circuito está representado na **Figura ??**.

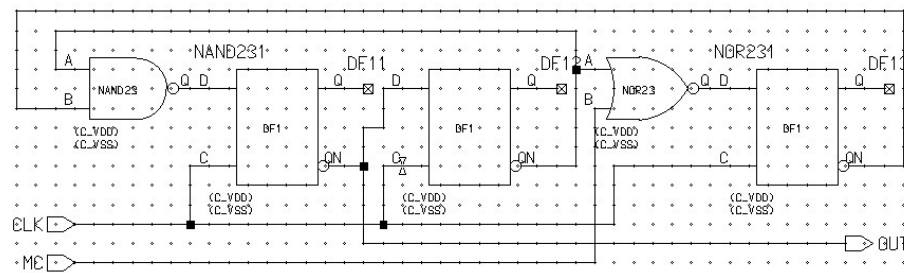


Figura 11: Esquemático do divisor 4/5

16. *Gere, a partir do esquemático, um arquivo *netlist* para o ELDO. Simule o circuito com parâmetros típicos e determine a máxima velocidade e consumo do circuito (consumo em **mW/GHz**). Considere

- $MC = "0"$, para o circuito fazer a divisão por 5;
- $V_{DD} = 3V$;
- o sinal de *clock* com (tempo de subida) = (tempo de descida) = $0,1 \cdot \text{Período}$.

Apresente as linhas de comando e sinais utilizados.

A máxima velocidade de *clock* para este circuito, segundo o esquemático, é de $1,11GHz$, assim como pode ser observado na **Figura ??**. A **Figura ??** também demonstra o gráfico do consumo em relação a potência. Os comandos utilizados para a obtenção destas informações estão representadas no **Código fonte ??**

Figura 12: Coeficiente de frequência e potência do circuito.

Código Fonte 2: Comandos e sinais utilizados na simulação

```

1  *** Pulso de clock ***
2  .PARAM delay=0
3  .PARAM frequency=1.42GHz
4  .PARAM period=1/frequency
5  .PARAM rise='period*.1'
6  .PARAM fall='period*.1'
7  .PARAM work='period*.4'
8
9  *** Sweep sobre frequencia ***
10 .PARAM step=10MegHz
11 .PARAM start=0.9GHz

```

```

12 .PARAM stop=2.1Ghz
13
14 .INCLUDE divisor.cir
15
16 Xd CLK MC OUT DIVISOR
17
18 Vdd VDD 0 3V
19 Vss VSS 0 0V
20 Vclk CLK 0 PULSE (0V 3V delay rise fall work period)
21
22 .CONNECT MC VSS
23
24 .TRAN 10ns '100*period' '5*period' 1ns SWEEP frequency INCR step start stop
25
26 .MEAS TRAN TCLK TRIG V(CLK) VAL=1.5V RISE=5 TARG V(CLK) VAL=1.5V RISE=6
27 .MEAS TRAN TOUT TRIG V(OUT) VAL=1.5V RISE=5 TARG V(OUT) VAL=1.5V RISE=6
28 * coefFreq = fclk/fout = Tout/Tclk = 5
29 .MEAS TRAN CFREQ PARAM='TOUT/TCLK'
30
31 .MEAS TRAN AVG_CUR AVG I(VDD)
32 .MEAS TRAN CONS PARAM='V(VDD)*AVG_CUR'
33
34 .PROBE TRAN V(CLK) V(OUT) V(VDD) I(VDD)

```

17. *Gere agora o *layout do circuito*. Neste *layout* deve tomar cuidado com:

- a área total do circuito;
- o uso correto dos metais e poli como camadas de conexão;
- a posição e o tamanho dos *ports* de entrada e saída;
- a largura das linhas de V_{DD} e V_{SS} , não inferiores a $1\mu m$.

Faça a verificação com o **DRC** (CALIBRE), passe o **LVS** e elimine todos os erros. Apresente a figura do layout no relatório.

O *layout* está representado na **Figura ??**.

Figura 13: *Layout* do circuito

18. *Faça a extração do circuito via o Calibre com a opção **C+CC**. Simule o circuito com parâmetros típicos e determine a máxima velocidade e consumo do circuito. Considere as mes-

mas condições do exercício 16.

A frequência obtida foi $X\text{GHz}$, conforme o gráfico da **Figura ??** demonstra. O sinal da frequência escolhida está representado no gráfico da **Figura ??**.

Figura 14: Coeficiente de frequência. Frequência do sinal / Frequência de *clock*

Figura 15: Saída do circuito operando em sua máxima frequência

19. *Extraia agora com a opção **R+C+CC**. Simule o circuito com parâmetros típicos e determine a máxima velocidade e consumo do circuito. Considere as mesmas condições do exercício 16.

A frequência obtida foi $X\text{GHz}$, conforme o gráfico da **Figura ??** demonstra. O sinal da frequência escolhida está representado no gráfico da **Figura ??**.

Figura 16: Coeficiente de frequência. Frequência do sinal / Frequência de *clock*

Figura 17: Saída do circuito operando em sua máxima frequência

20. ***Monte uma tabela** com os resultados obtidos nos exercícios **14, 16, 18 e 19**. **Compare e comente** os resultados.


Ao analisar a **Tabela ??**, que mostra os resultados obtidos nas questões anteriores, percebe-se que há uma grande diferença entre os valores calculados teoricamente e os calculados através da simulação. Isto ocorre devido a serem consideradas as cargas parasitas do circuito (C+CC e R+C+CC) nos modelos de simulação.

21. *Determine a área total do circuito que desenhou.

As dimensões do circuito são $45,1\mu\text{m}$ por $32,4\mu\text{m}$, o que resulta em uma área do circuito de $1.461,2\mu\text{m}^2$. Conforme o *report - Windows*, o circuito possui uma área de $1.461,2\mu\text{m}$.

Tabela 2: Máximas frequências de operação para o divisor de frequência da **Figura ??**.

Referência	Freq. Máxima (GHz)	Consumo(mW/GHz)
Teórica	1,XX	
<i>Schematic</i>	1,XX	
Extração C + CC	1,XX	
Extração R + C + CC	1,XX	

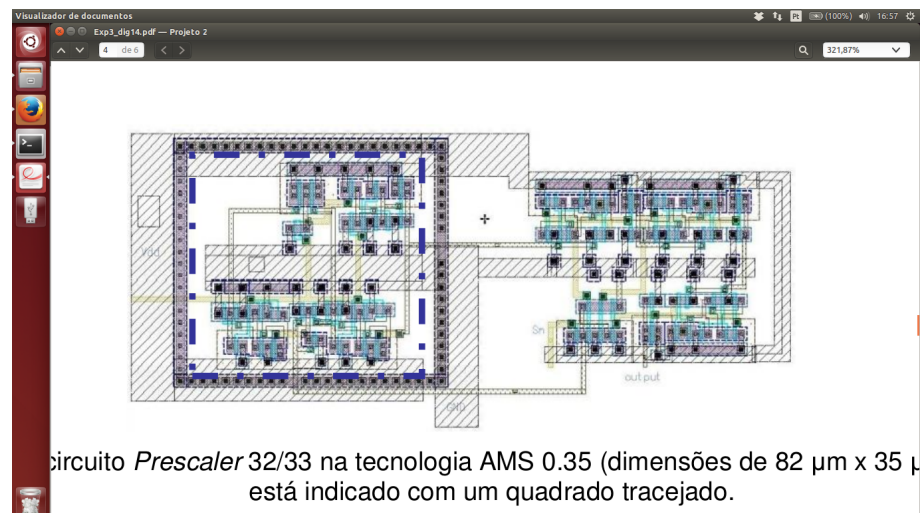Figura 18: Layout do circuito Prescaler 32/33 na tecnologia AMS 0.35 (dimensões de 82 μm x 35 μm). O divisor 4/5 está indicado com um quadrado tracejado.

Observação: A **Figura ??** apresenta o layout de um Prescaler 32/33 completo. Por resultados de simulação, este circuito funciona a 2,4 GHz com consumo de 2,43mW (parâmetros típicos, $V_{DD} = 3V$). O circuito implementado, por sua vez, funcionou a 1,7GHz com consumo de 2,31mW. Tanto a velocidade máxima como grande parte do consumo se deve ao divisor 4/5. Assim podemos, a grosso modo, dizer que o consumo e a velocidade deste divisor é igual a do Prescaler.