

# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Escola de Engenharia de São Carlos  
SEL0621 - Projetos de Circuitos Integrados Digitais I  
Prof. Dr. João Pereira do Carmo

---

## Projeto 11

Davi Diório Mendes	7546989
Nivaldo Henrique Bondança	7143909

---



5 de novembro de 2014

# *Lista de Figuras*

1	<a href="#">Prescaler 32/33.</a> . . . . .	p. 5
---	--	------

## *Lista de Tabelas*

## ***Códigos Fontes***

## Resumo

# Introdução

O objetivo deste projeto é trabalhar com alguns circuitos em VHDL e explorar hierarquias. Também será visto o ModelSim para simulação de VHDL.

**1. Considere o circuito prescaler da Figura 1 .**

 


Figura 1: Prescaler 32/33.

O circuito composto pelos blocos não hachurados (três *D-flip flops* e o NAND de quatro entradas) compõe um contador assíncrono de 0 até 7 (conta 8). O circuito pode ser visto como tendo dois sinais de entrada (os sinais SM e um clock) e dois sinais de saída (os sinais MC e saída). A saída MC é igual a “0” apenas quando SM = “1” e o contador esta no “0” da contagem. O sinal saída é o clock dividido por 8.

**2.\*** Descreva o contador assíncrono em *VHDL* (não fazer a descrição estrutural que repete o esquemático, mas sim em alto nível). Utilize o manual de *VHDL* do *software* Leonardo (*LeonardoSpectrum HDL Synthesis Manual*) para ver modelos se necessário.

**3.\*** Simule no *ModelSim* o circuito e verifique seu funcionamento. Para isso:

- crie uma pasta de trabalho, *work*, caso ainda não tenha feito;
- compile o seu *VHDL*;
- inicie a simulação, *Simule > Start Simulation*. Caso não sejam abertas as janelas de *wave* e *objetscs*, abri-las via comandos *View - Wave* e *View - Objects*.
- crie os sinais de entrada (na janela de *Objects*, *Create Wave*);

- coloque na janela *waves* os sinais de saída que deseja ver (“arraste” os sinais de uma janela a outra);
- execute a simulação.

Apresente o resultado gráfico da simulação.

4. Carregue o circuito *VHDL*, sintetize e otimize para *delay* utilizando a biblioteca da *AMS*.

5.\* Compare a implementação feita no *Leonardo* com a da **Figura 1**. Qual é a maior diferença?

6.\* Verifique o caminho crítico e estime a máxima frequência de operação que este circuito pode atingir (apresente a figura com caminho crítico).

7.\* Apresente no relatório o *VHDL* e o esquemático final que obteve.

8.\* Exporte o circuito gerado para o *ICStation* e gere o esquemático. A partir do esquemático extraia o circuito para simulação e determine a máxima frequência de operação.

9. Faça o *placement* automático das células. Dentro do menu *Place & Route* utilize os comando *MvOnRw* (*move on row*) e *MvInRow* (*move into rows*) para reposicionar as células para melhorar o *layout*.

10. \*Faça o roteamento das células sem usar poli (utilize no roteamento do VDD e do VSS linhas de 1,8  $\mu m$ . Qual é a máxima corrente que pode passar pela alimentação nesse caso?).

11. \*Coloque os *ports*, passe o *DRC*, elimine os erros e faça o *LVS*. Apresente o *layout* obtido no relatório.

12. \*Simule o circuito extraído do *layout* (R+C+CC) e determine sua máxima velocidade.

13. \*Compare os resultados de velocidade obtidos nas questões 6, 8 e 12.

14. \*Com os dois blocos já escritos em *VHDL*, contador 4/5 e contador 8, monte o *Prescaler* completo *VHDL* (agora descrevendo um bloco conectado ao outro). Apresente o *VHDL*.

15. \*Simule no *ModelSim* o circuito e verifique seu funcionamento. Apresente os resultados gráficos da simulação.

16. Faça a síntese e teste duas possibilidades disponíveis no *Leonardo*: mantendo a hierarquia e *flat* (apresente os esquemáticos)

17. \*Verifique, para o caso *flat*, qual é o caminho crítico (apresente a figura com caminho crítico e indique no esquemático completo onde ele está). Está correto?

- 18.** Para os dois casos exporte o circuito para o *ICStation*.
- 19.** \*Gere o esquemático em cada caso (deixe-os em bibliotecas diferentes). Qual é a diferença em cada caso? Quando é interessante usar um ou outro?
- 20.** \*A partir do esquemático com hierarquia, monte o *layout* do prescaler completo (aproveite os *layouts* já feitos). Passe o DRC e faça o *LVS*. Apresente o *layout* obtido no relatório.
- 21.** \*Extraia o circuito (R+C+CC), determine a máxima velocidade de operação e, nessa velocidade, determine a razão (potência consumida)/GHz. Determine também a área do circuito.